



1. Вид спереди - 1



2. Вид спереди - 2



3. Вид спереди - 3



4. Вид сбоку



5. Вид сверху



6. Вид сзади - 1




7. Вид сзади - 2




8. Вид сзади - 3



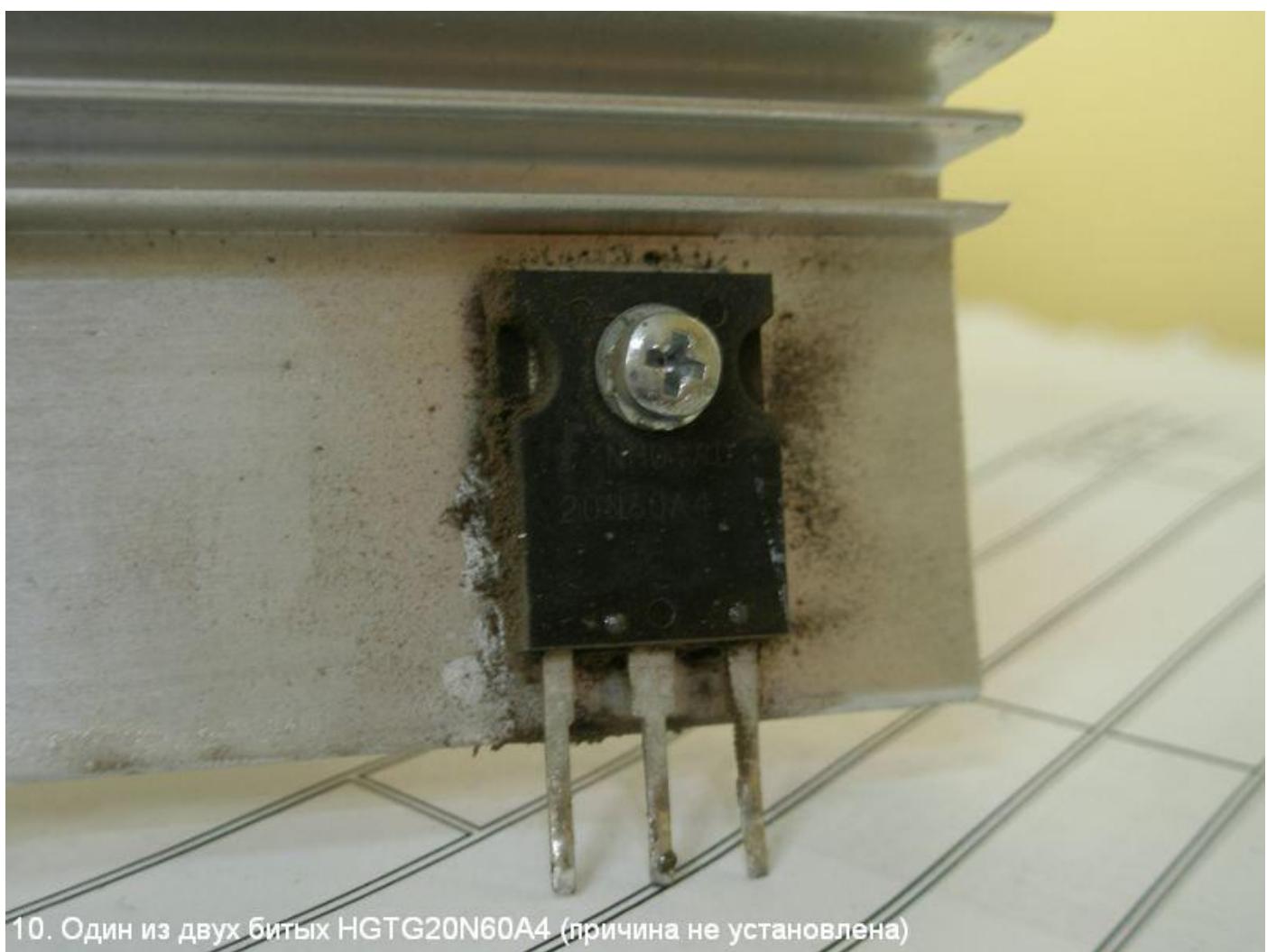
9. Сгоревший резистор 47 Ом 8Вт
зарядки входных электролитов




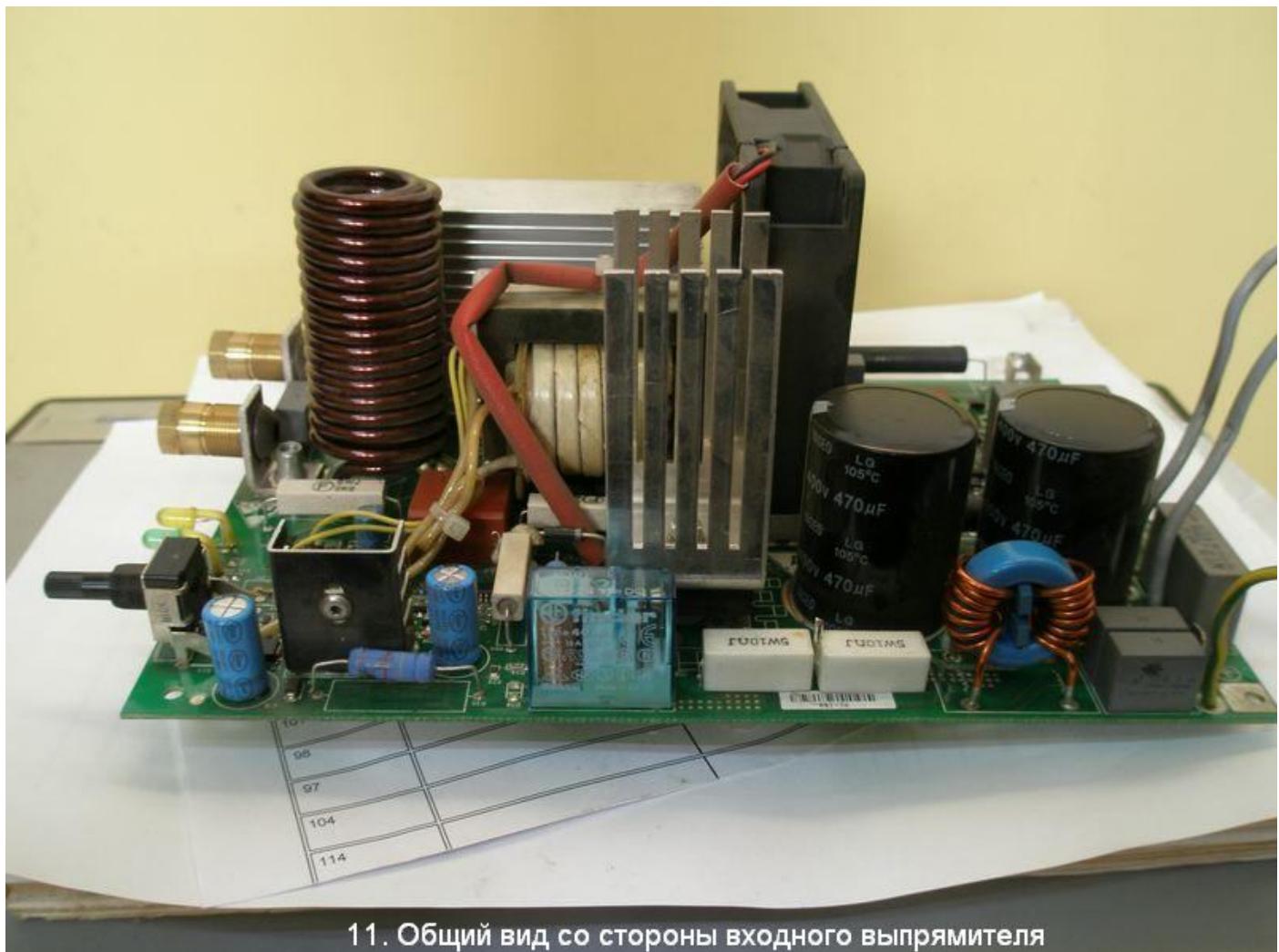
10. Один из двух битых HGTG20N60A4 (причина не установлена)



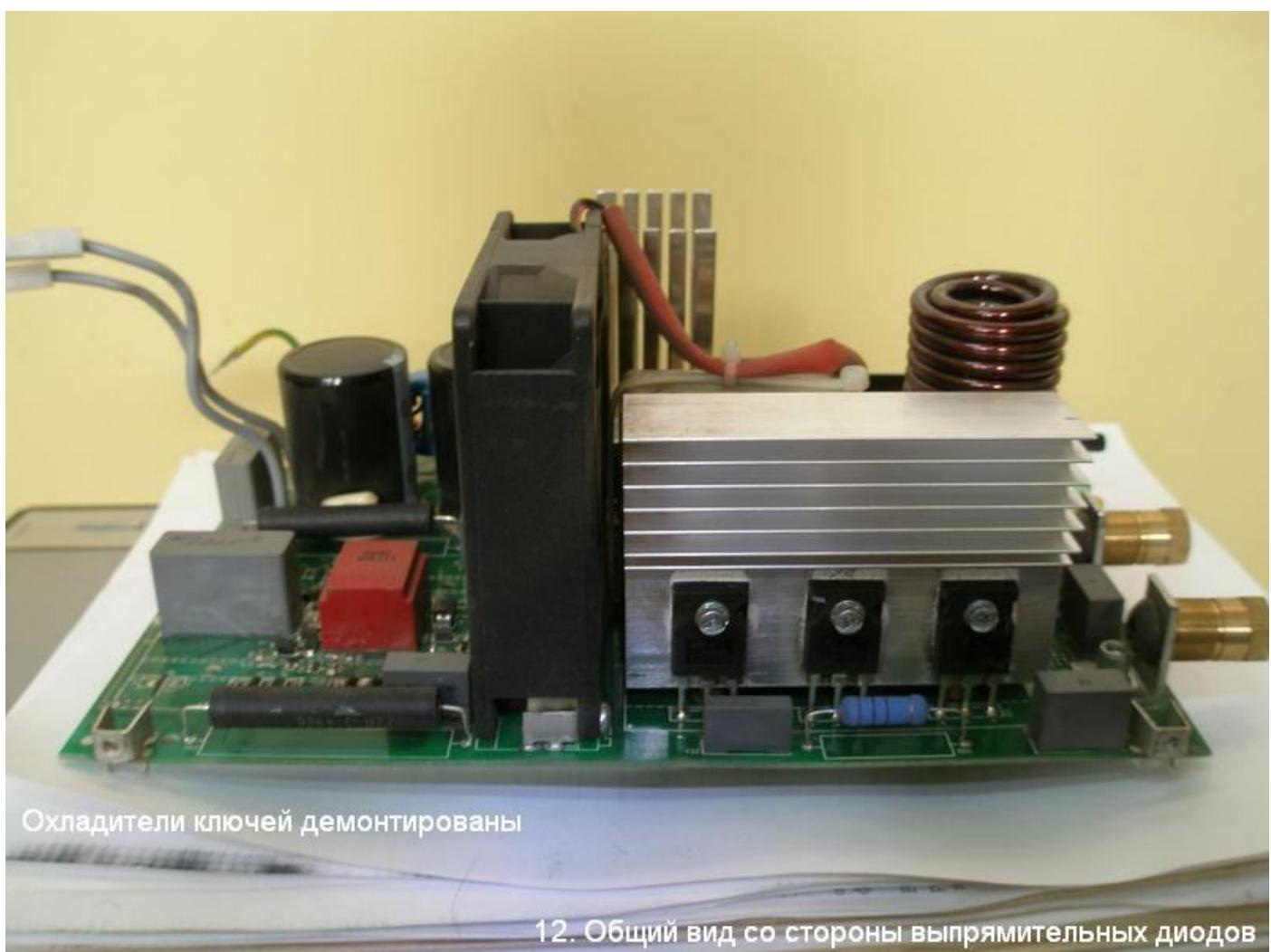11. Общий вид со стороны входного выпрямителя




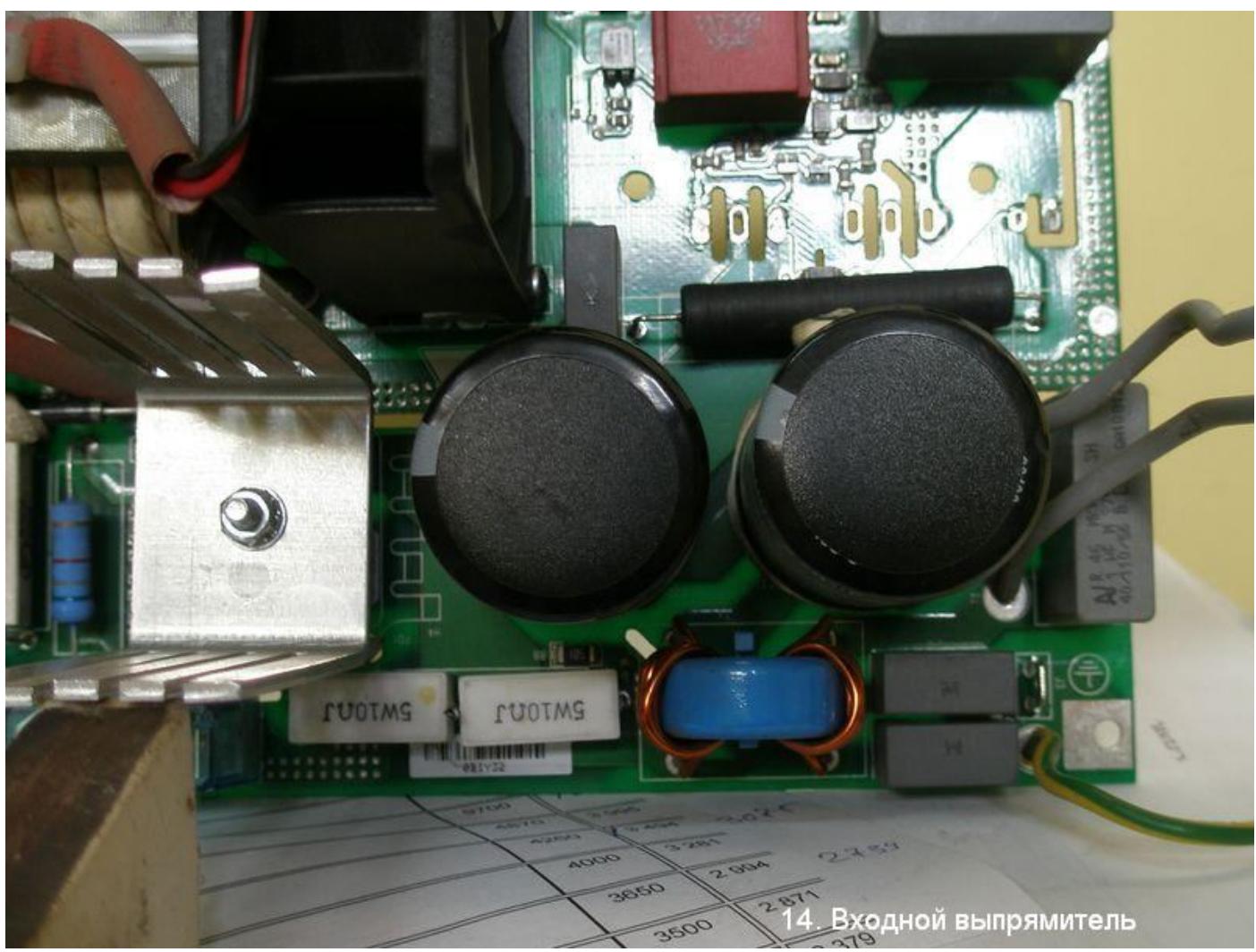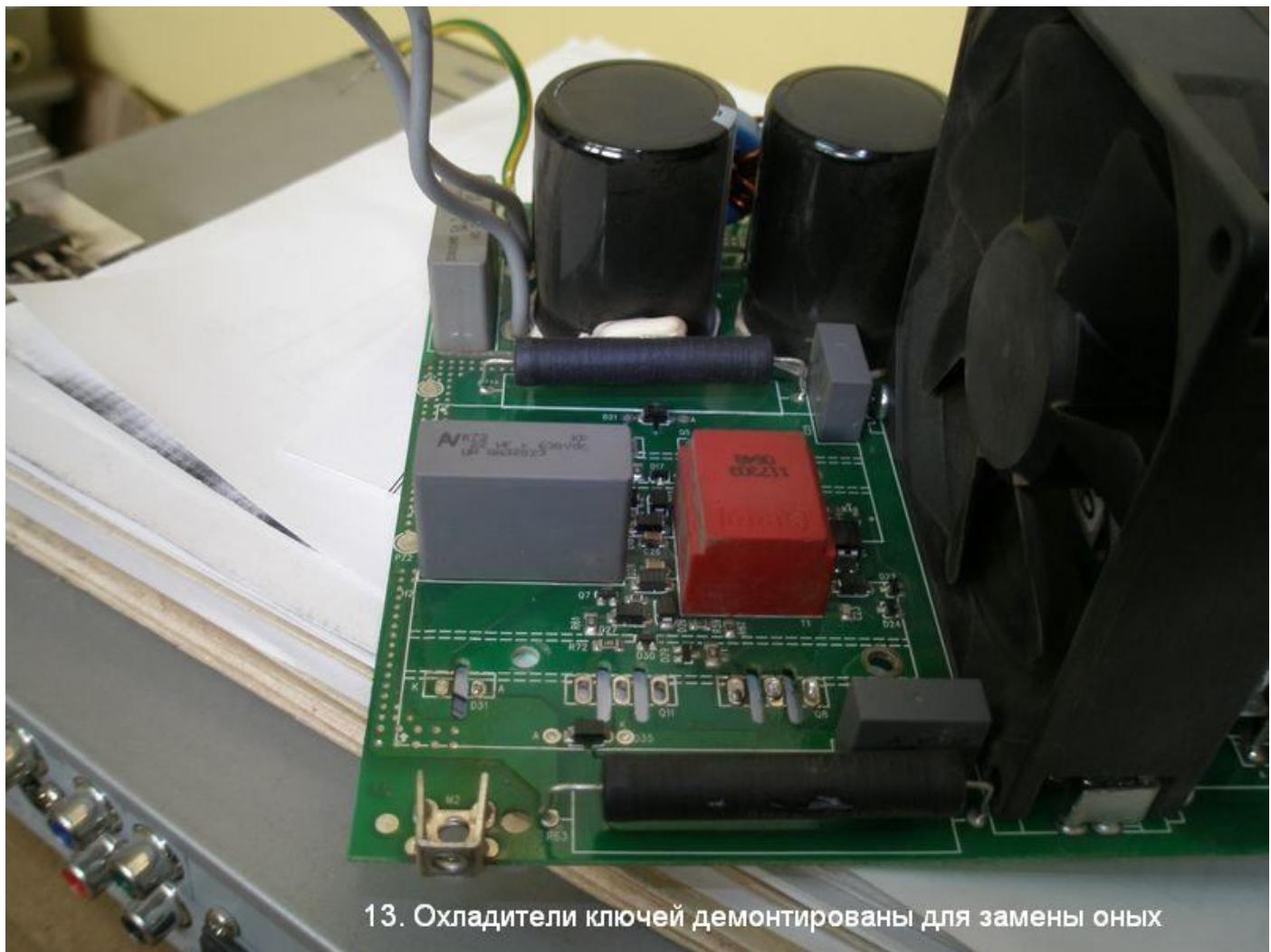12. Общий вид со стороны выпрямительных диодов








15. Помехоподавляющий фильтр

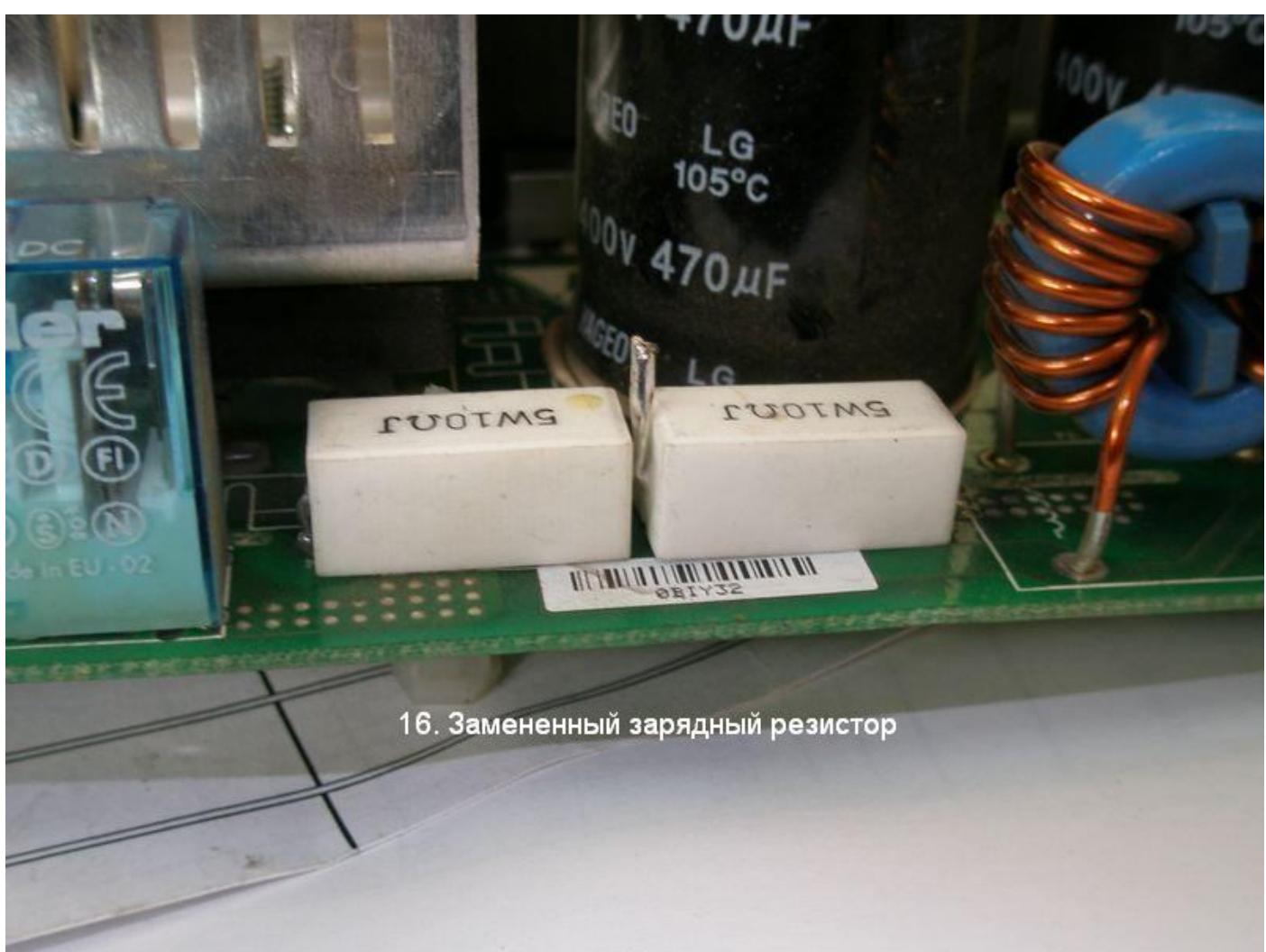


16. Замененный зарядный резистор

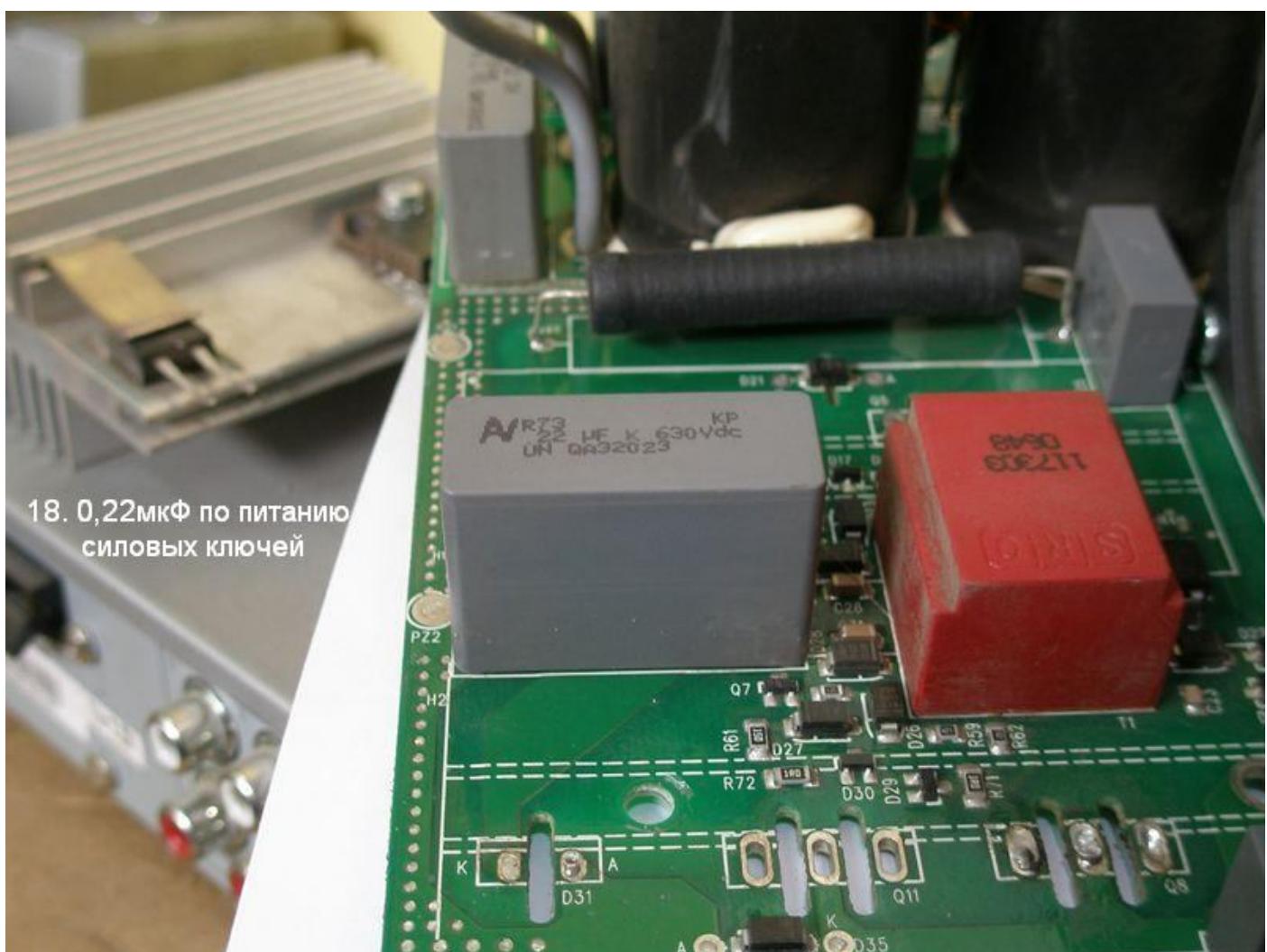
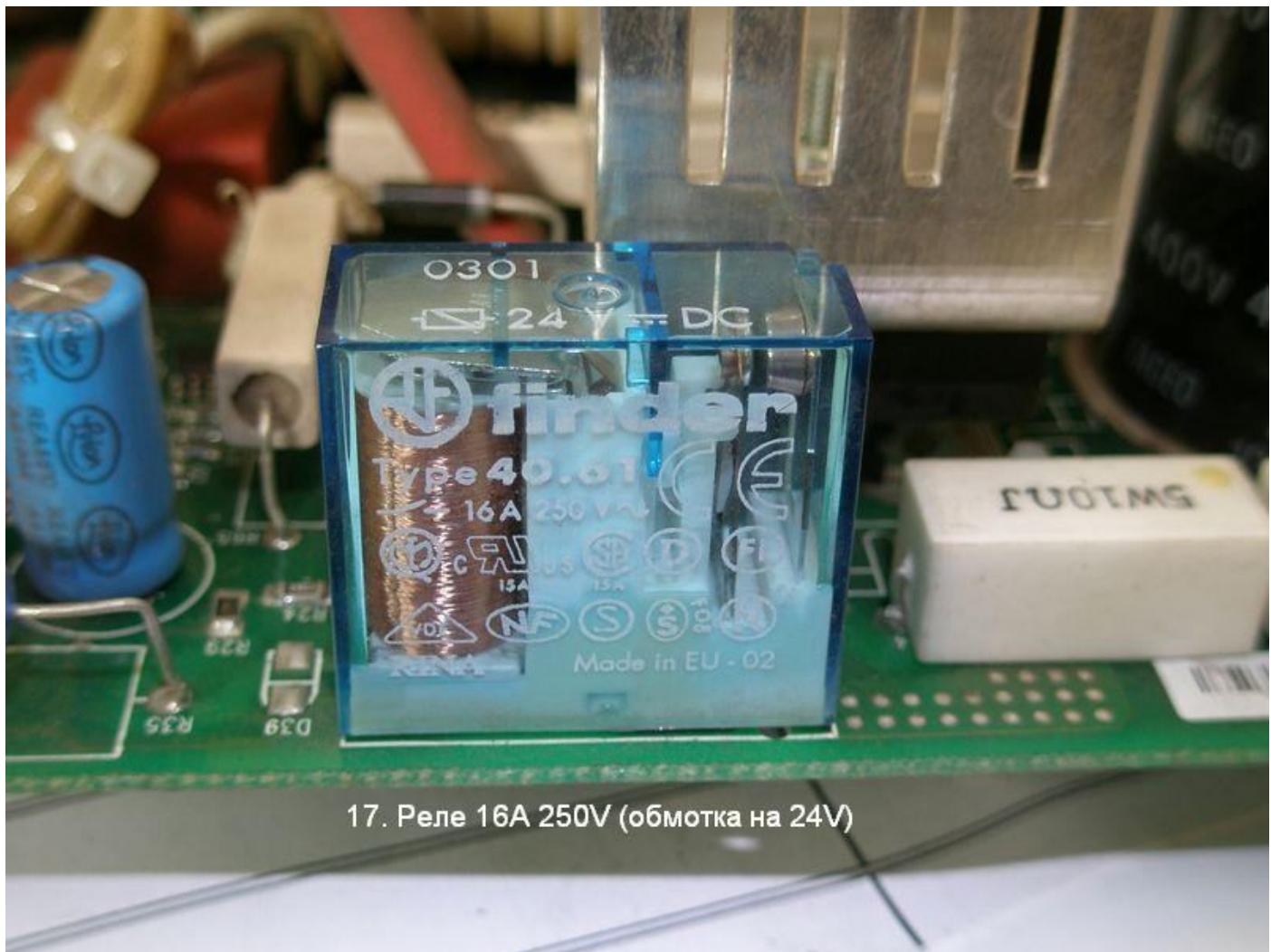


19. Резистор снаббера 22 Ом 13Вт

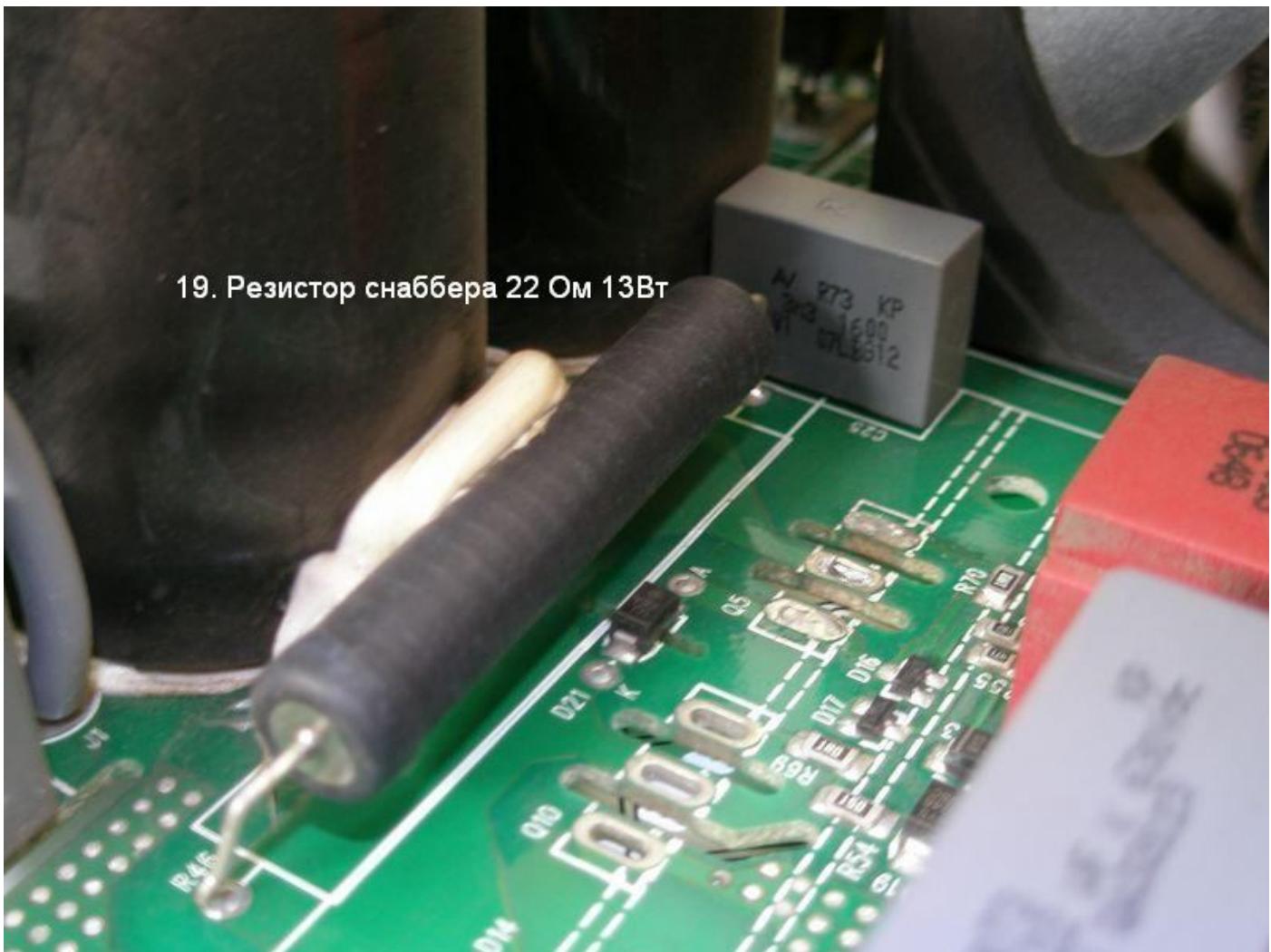


20. Конденсатор снаббера 3300пФ 1600В

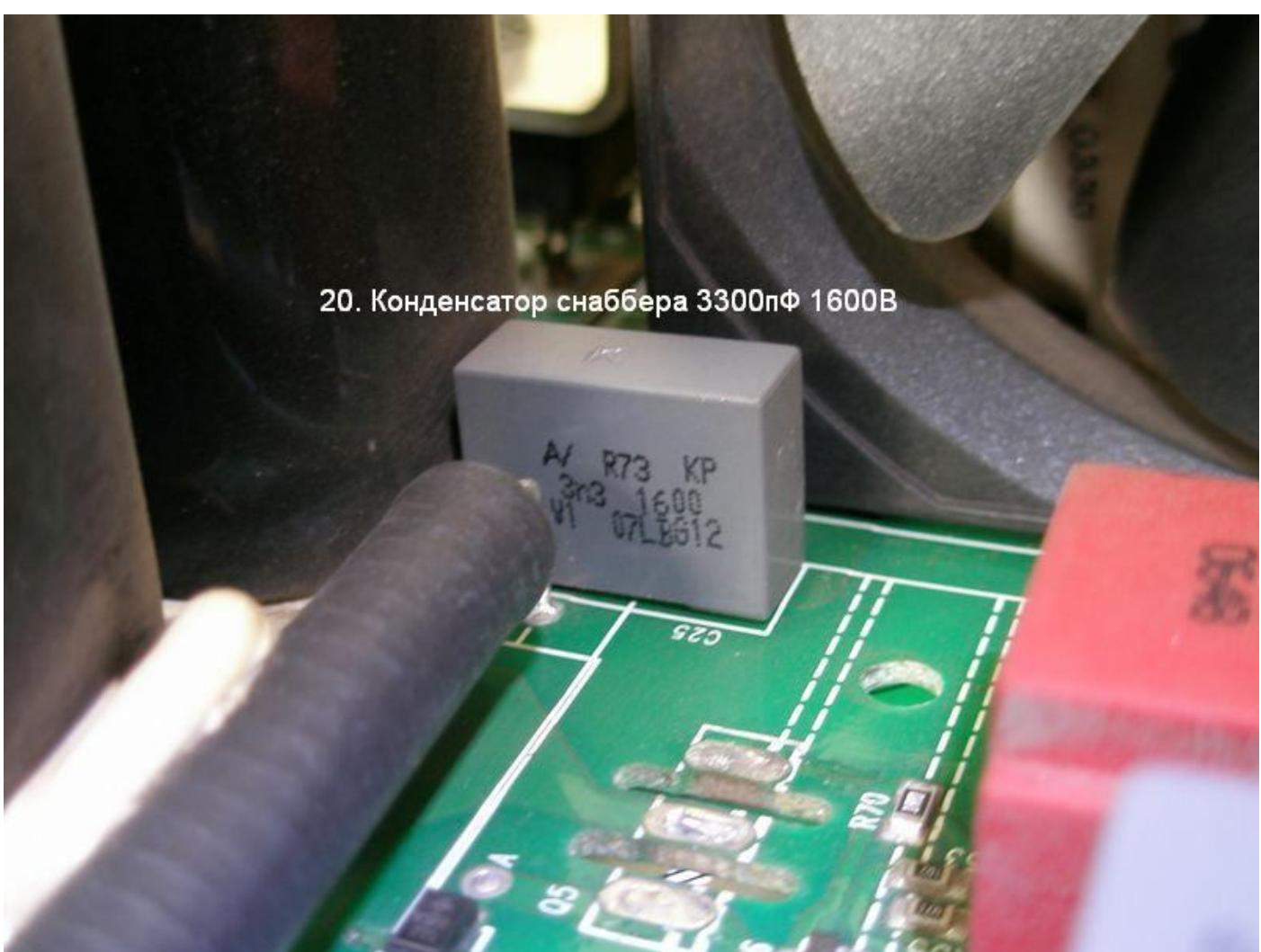

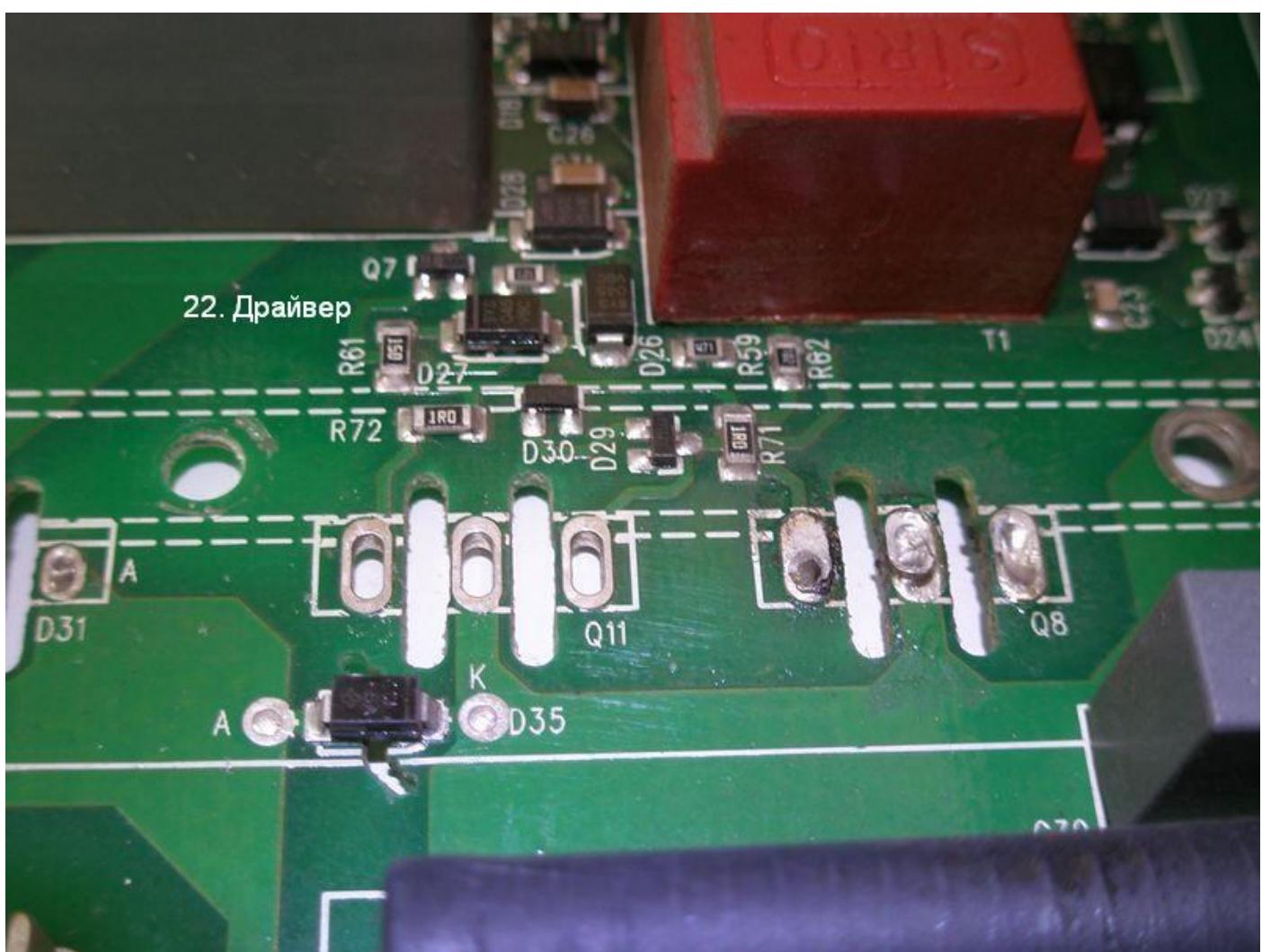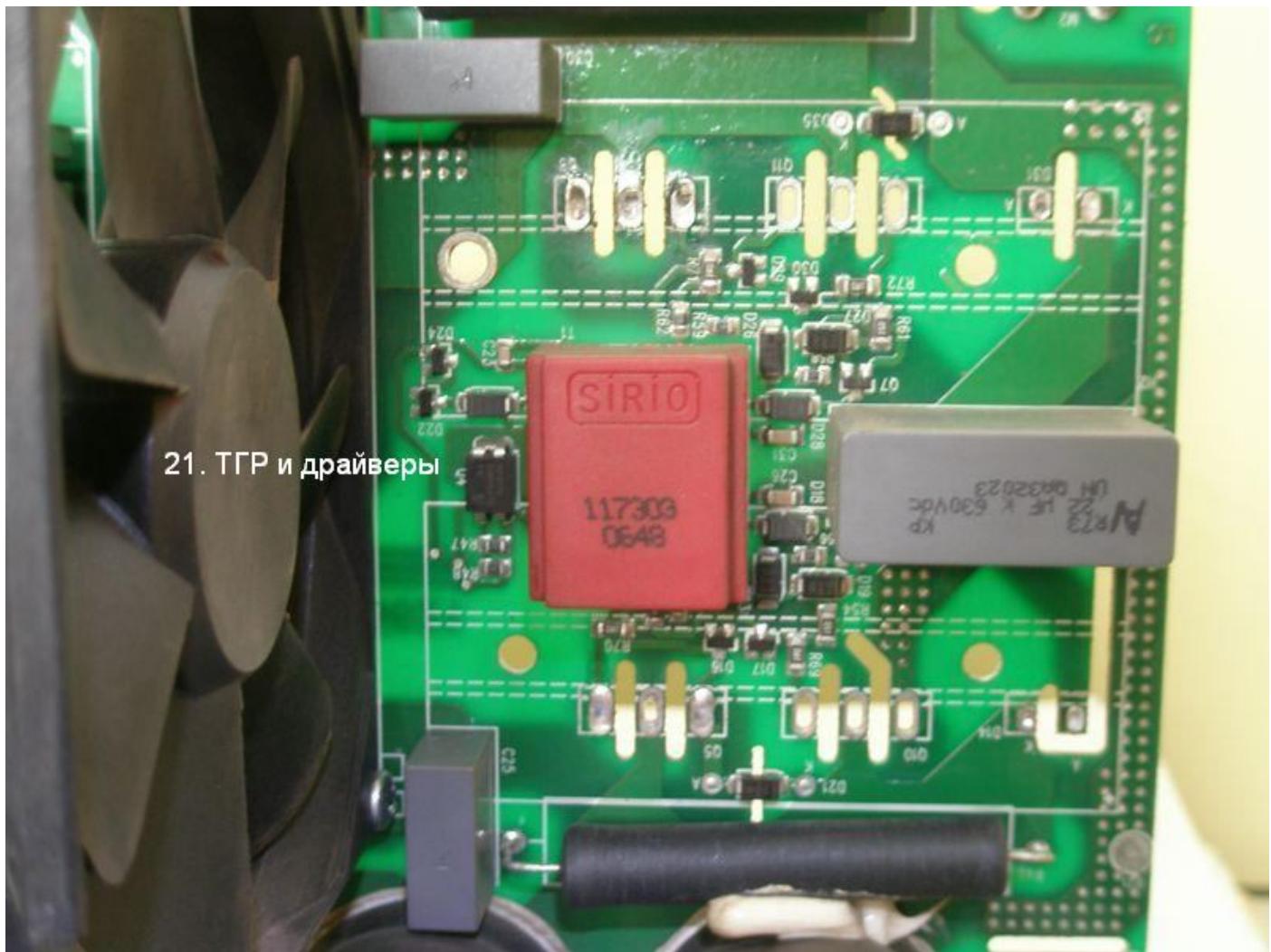





23. Пропеллер

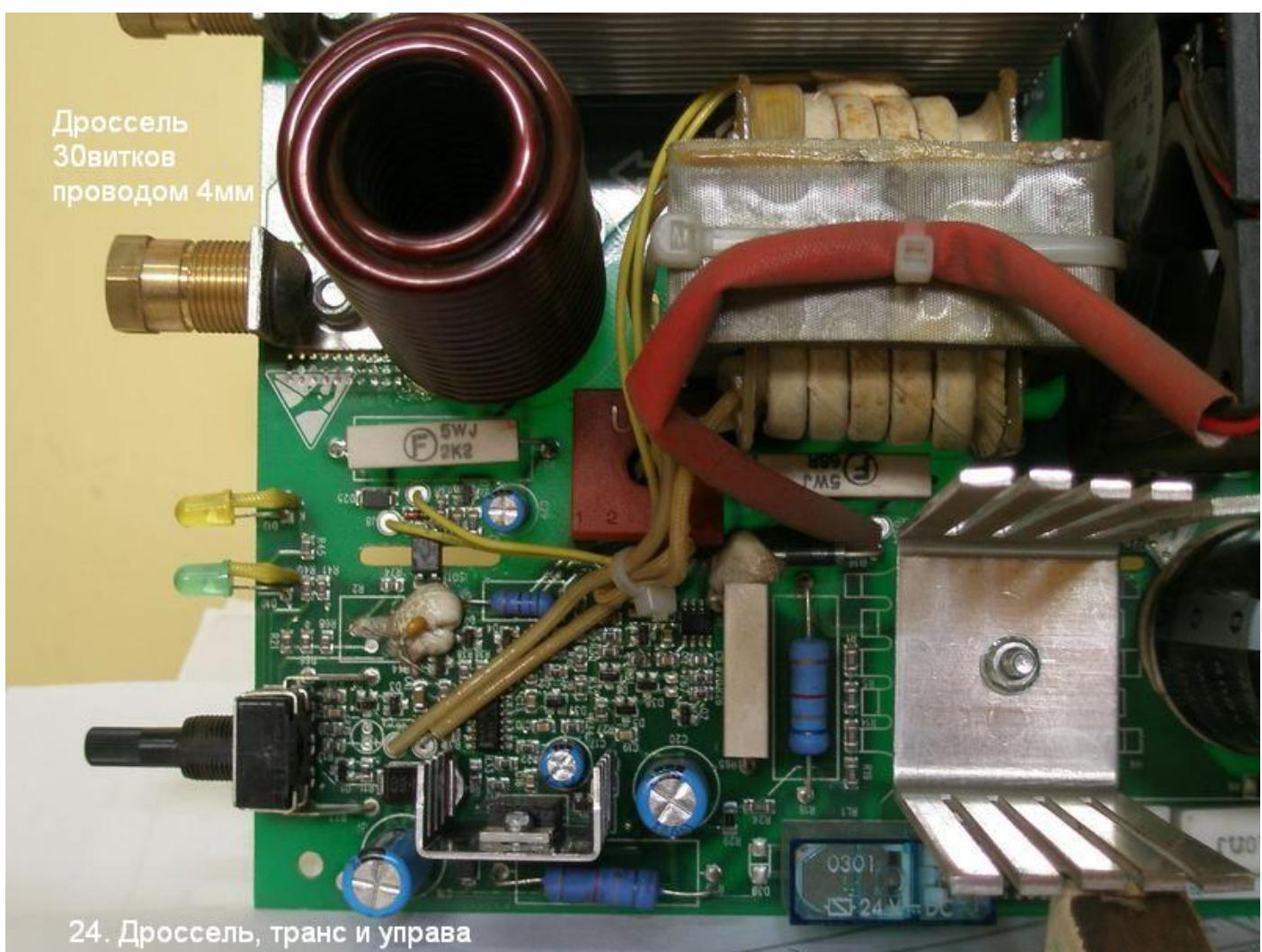


24. Дроссель, транс и управа

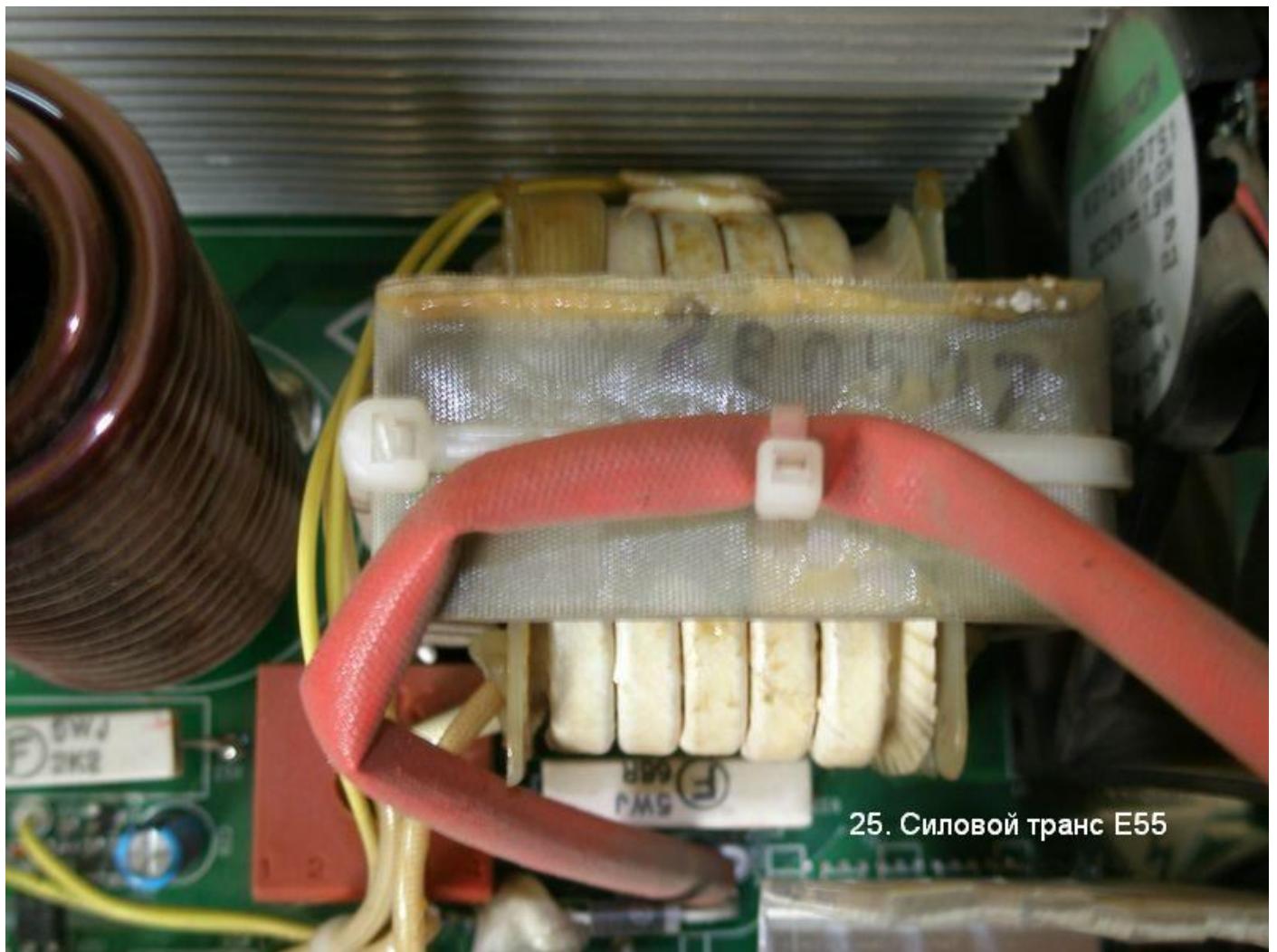


25. Силовой транс Е55

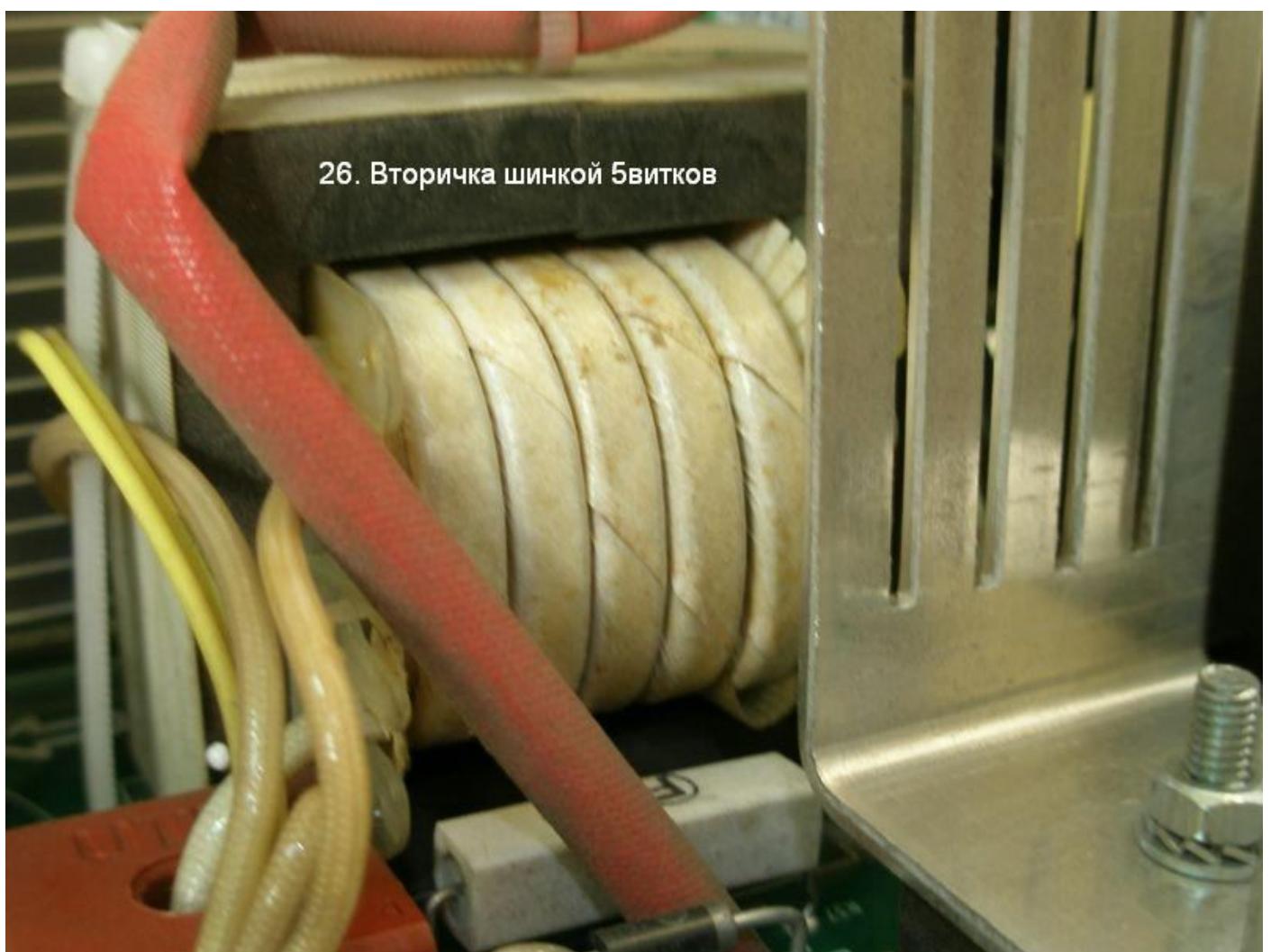


26. Вторичка шинкой 5витков

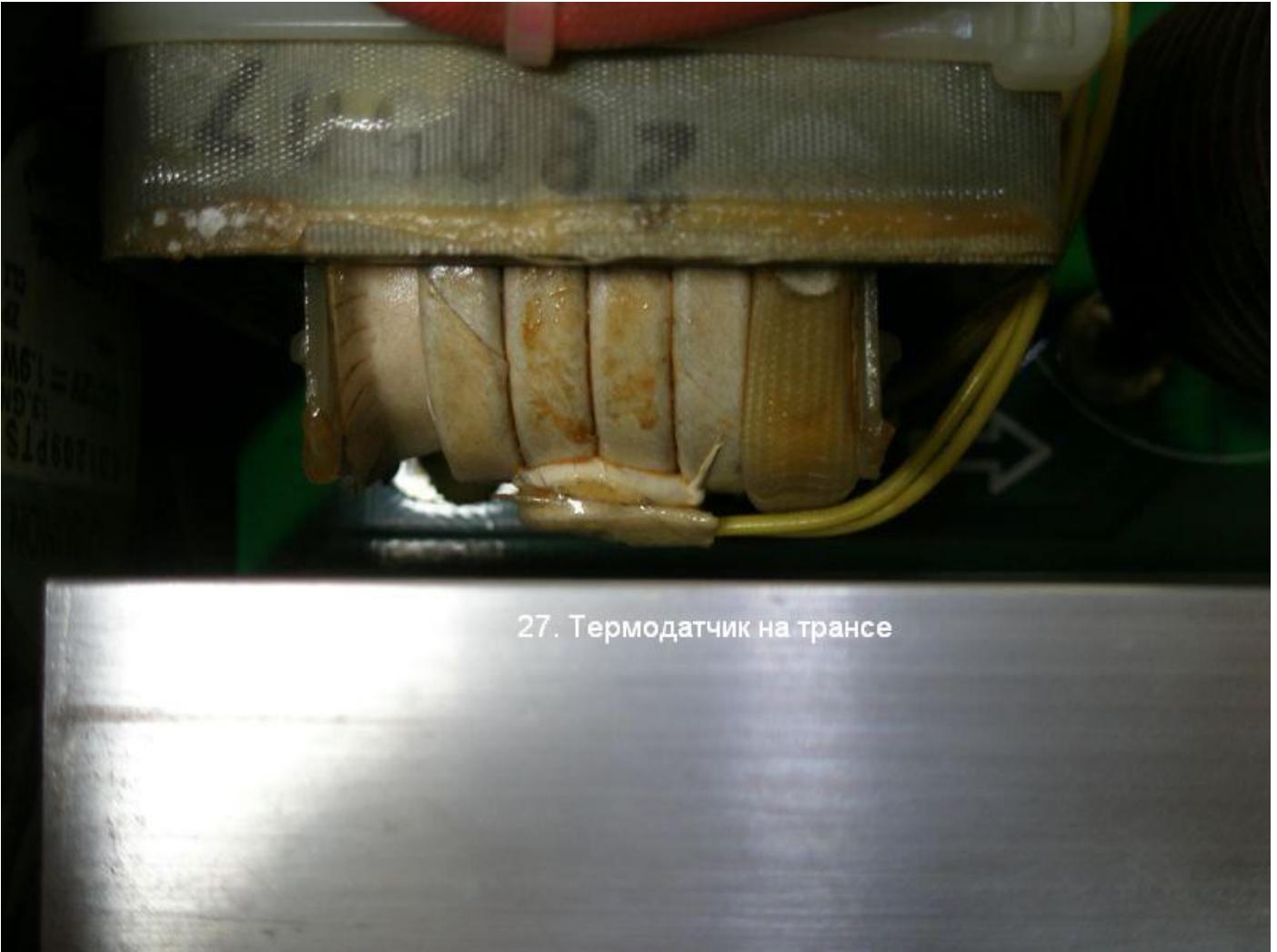


27. Термодатчик на трансе

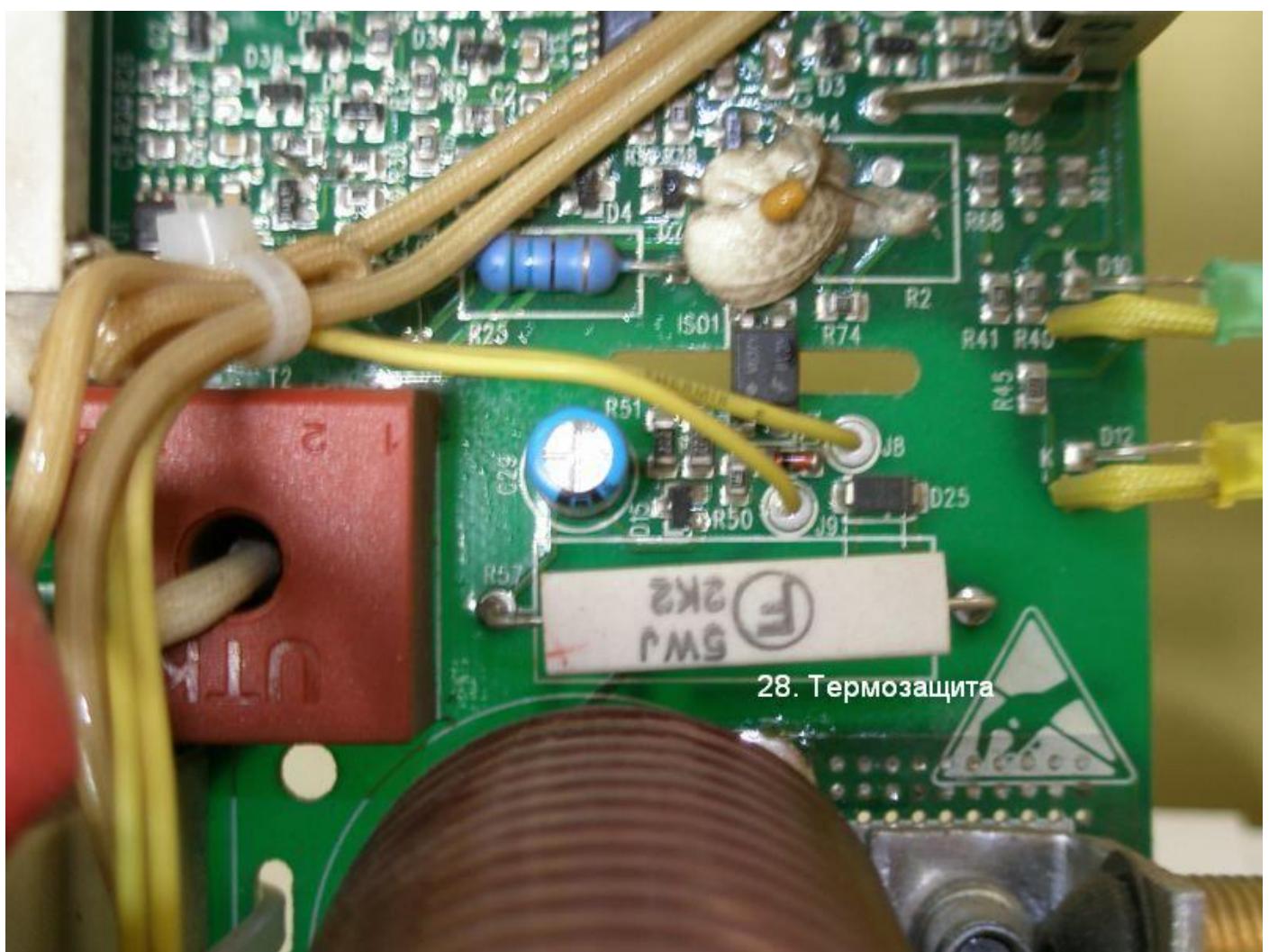


28. Термозащита

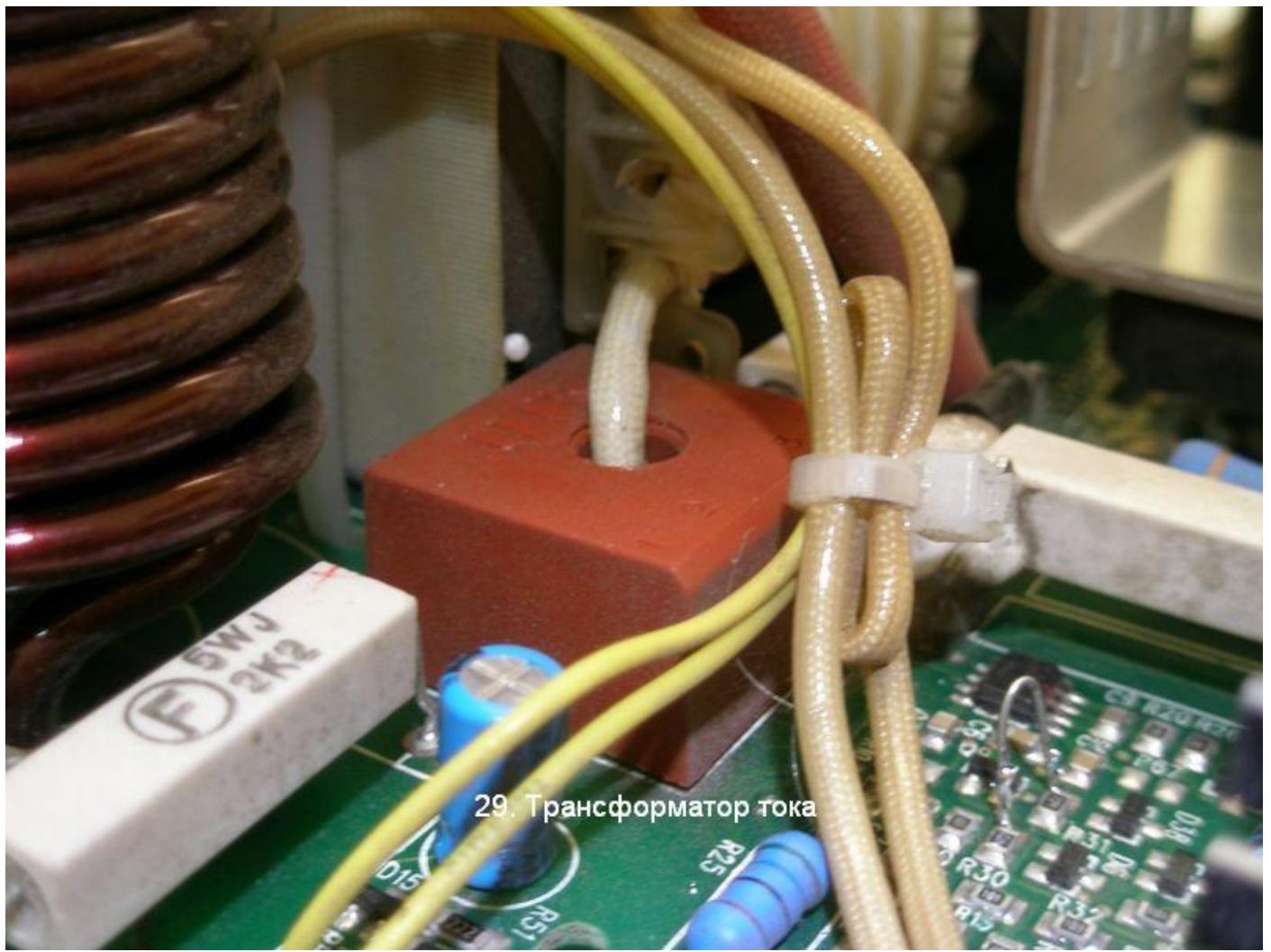


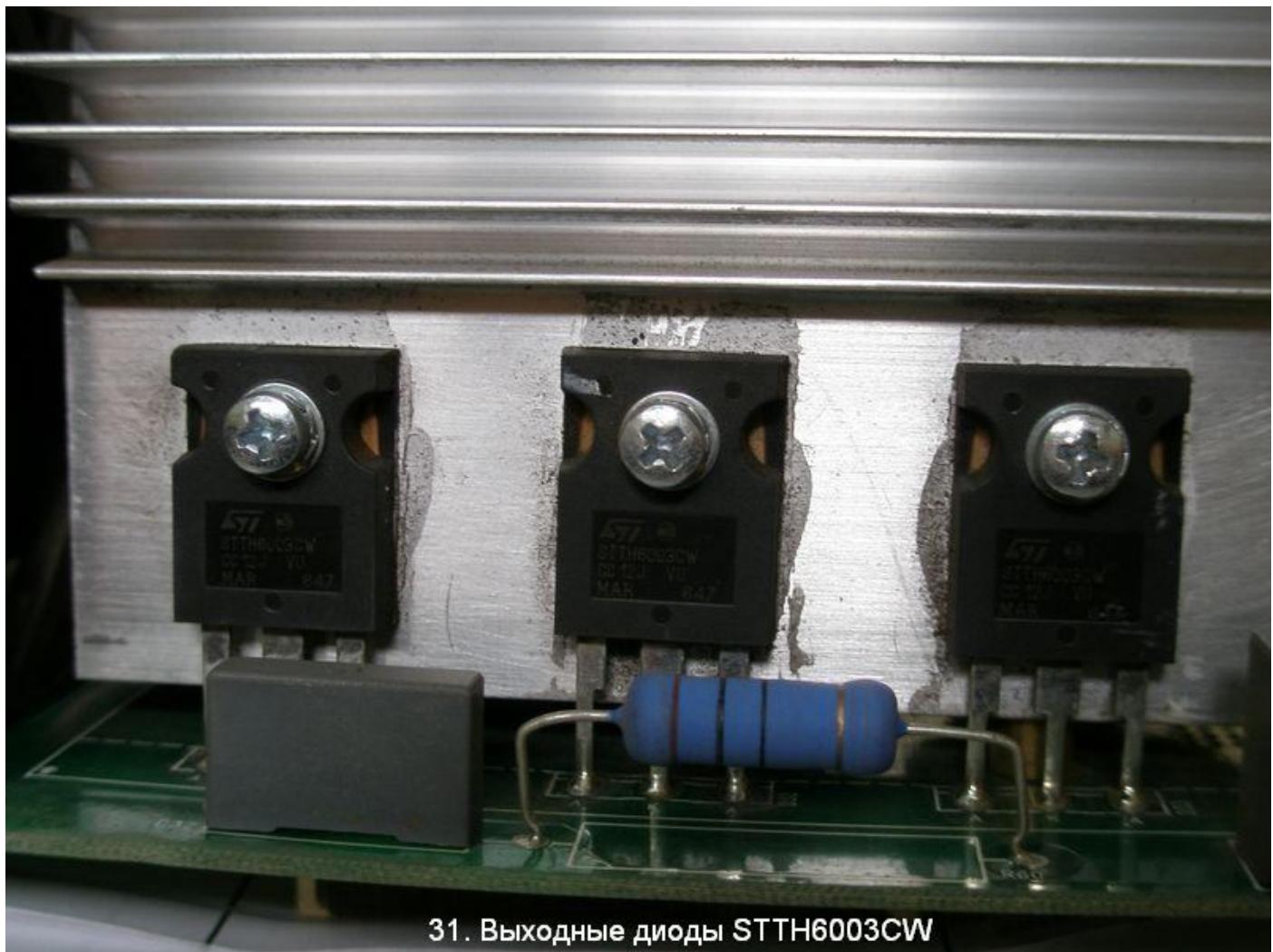


31. Выходные диоды STTH6003CW

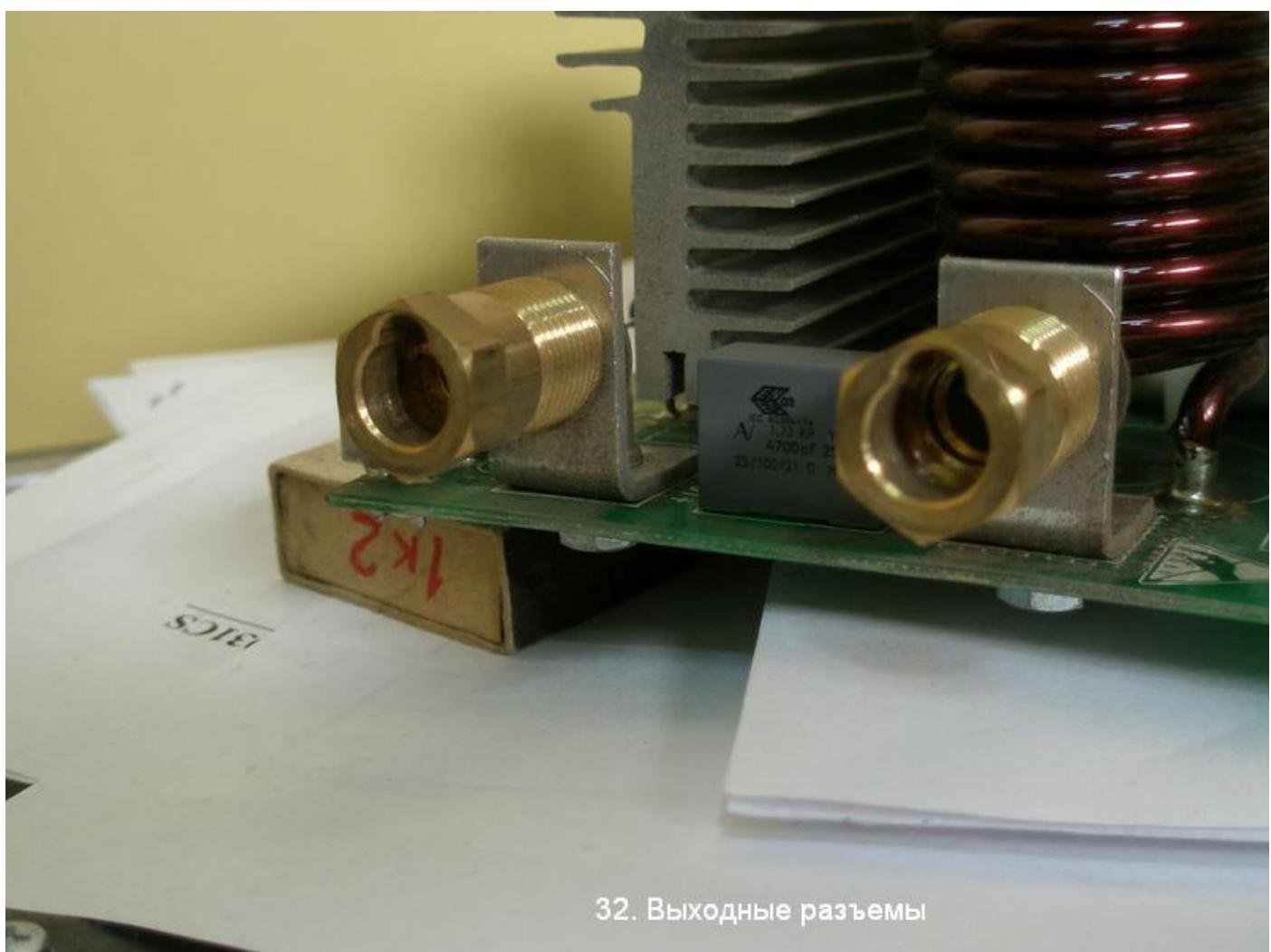


32. Выходные разъемы

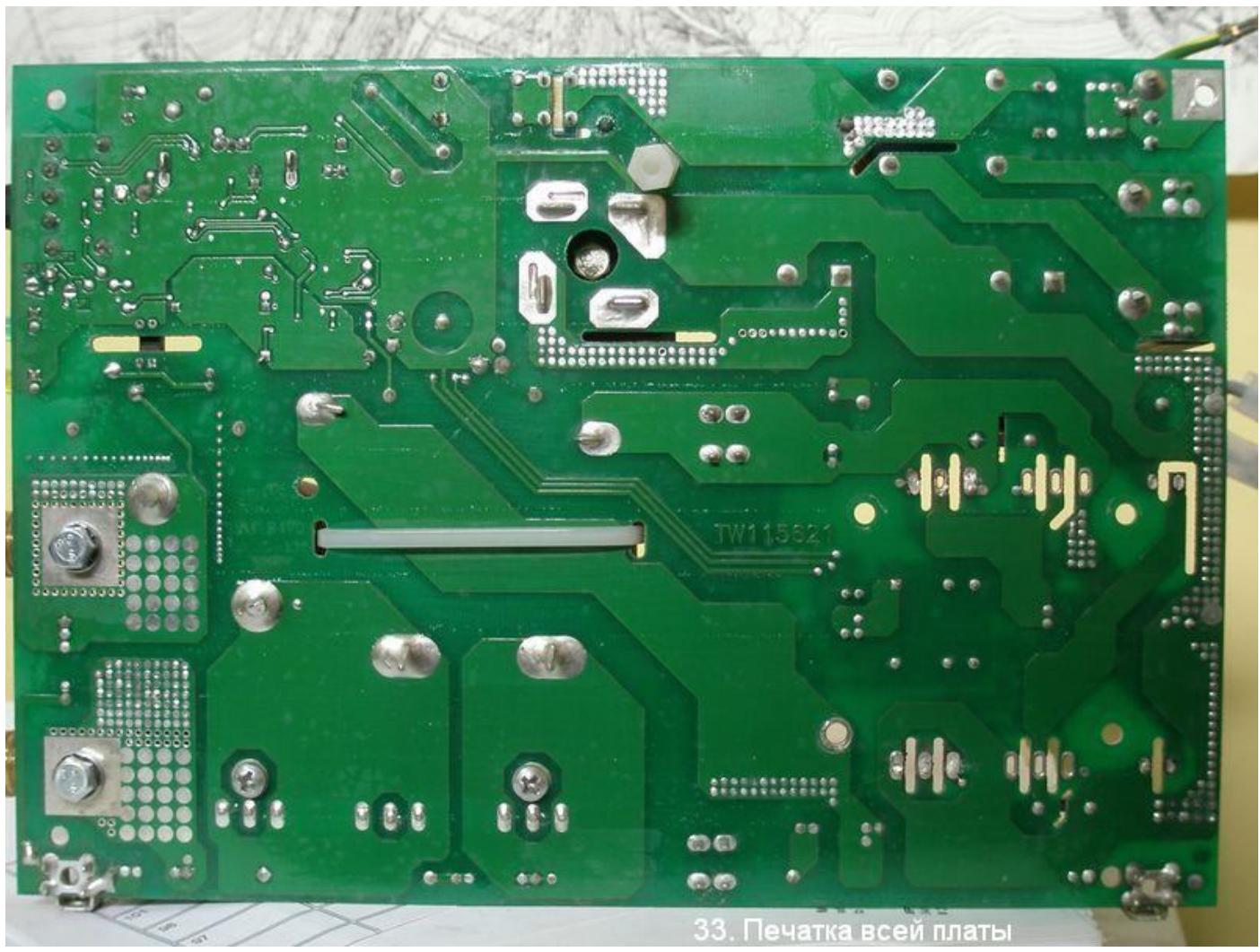


33. Печатка всей платы

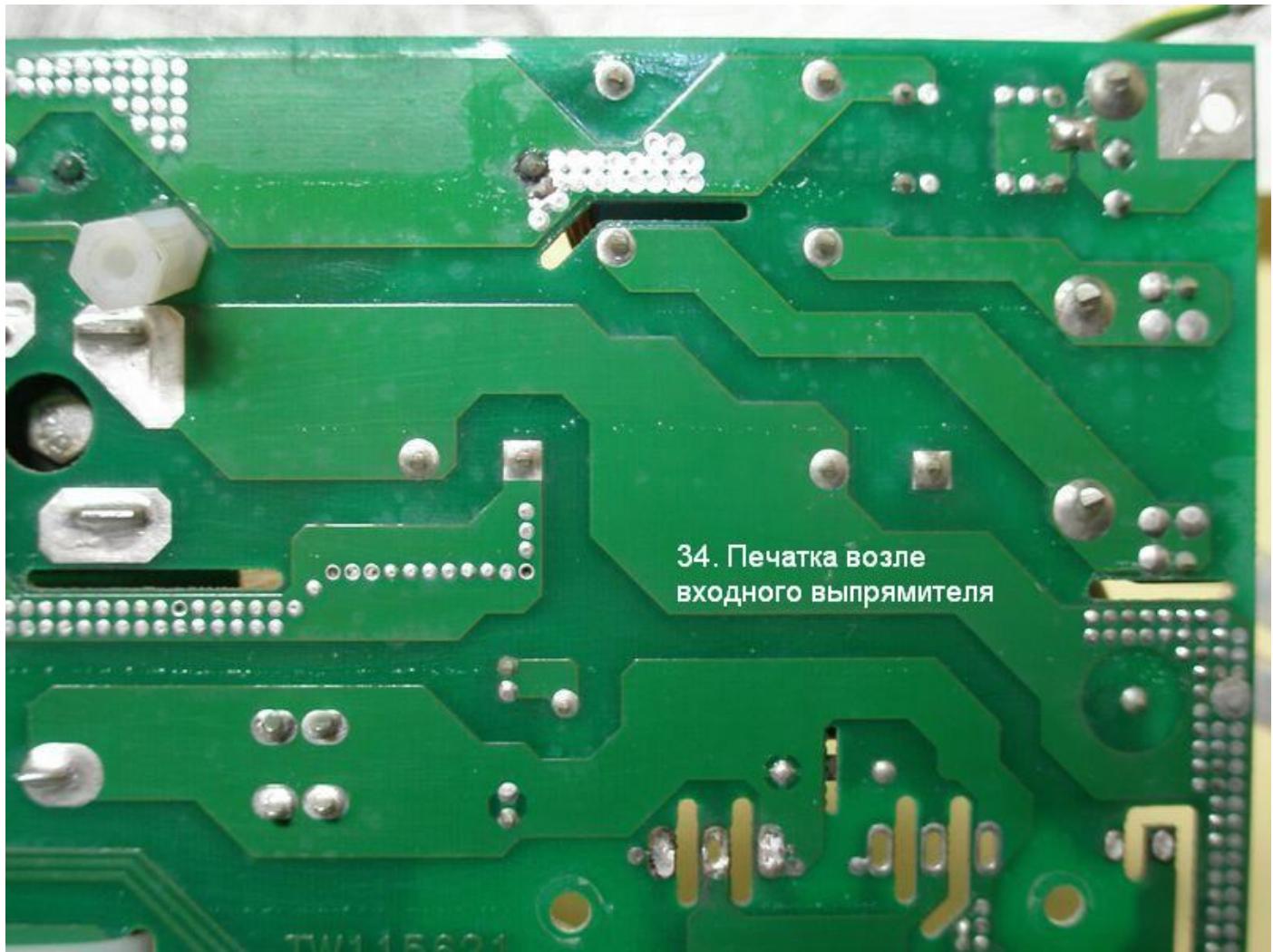


34. Печатка возле
входного выпрямителя

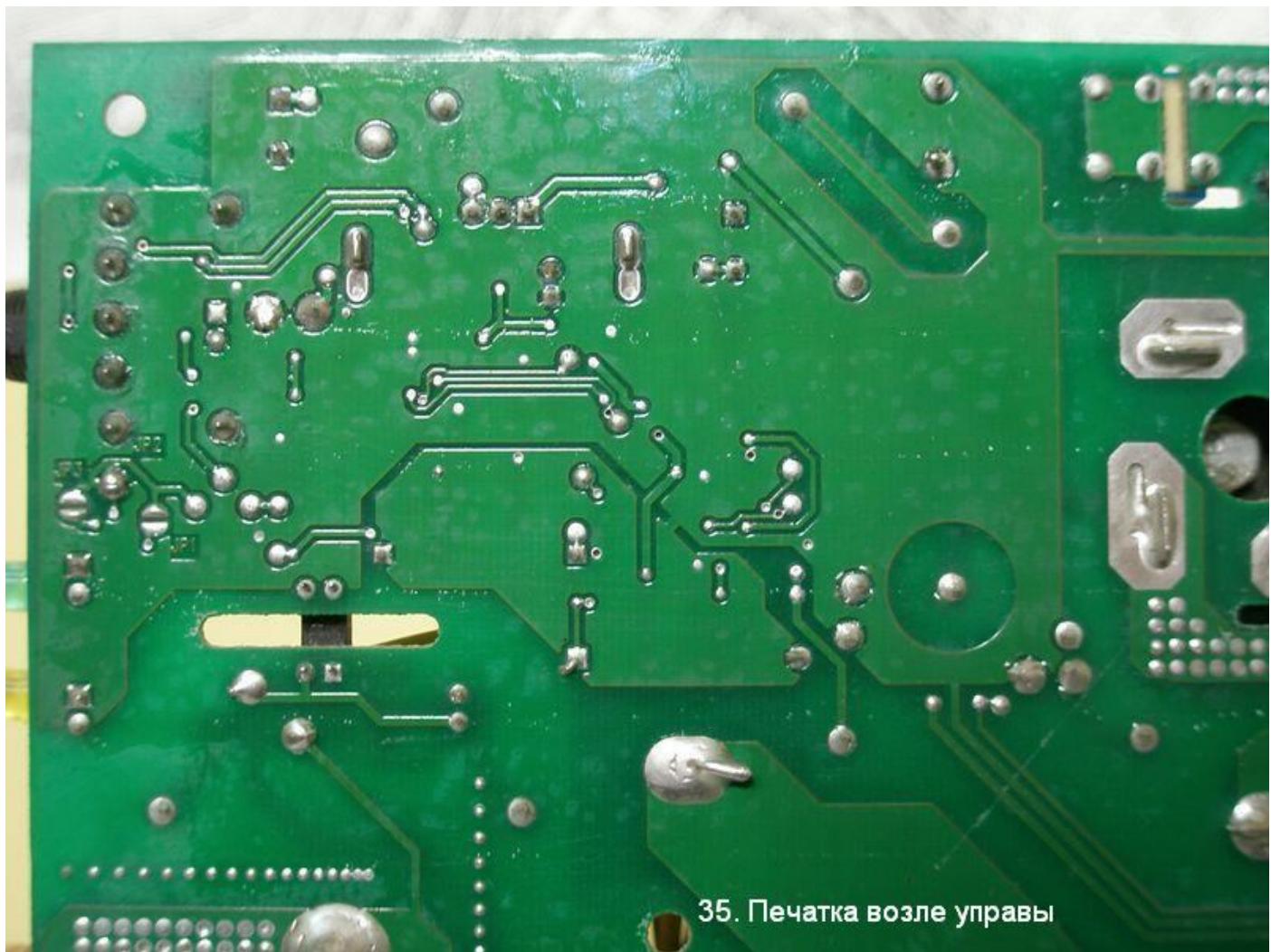


35. Печатка возле управы

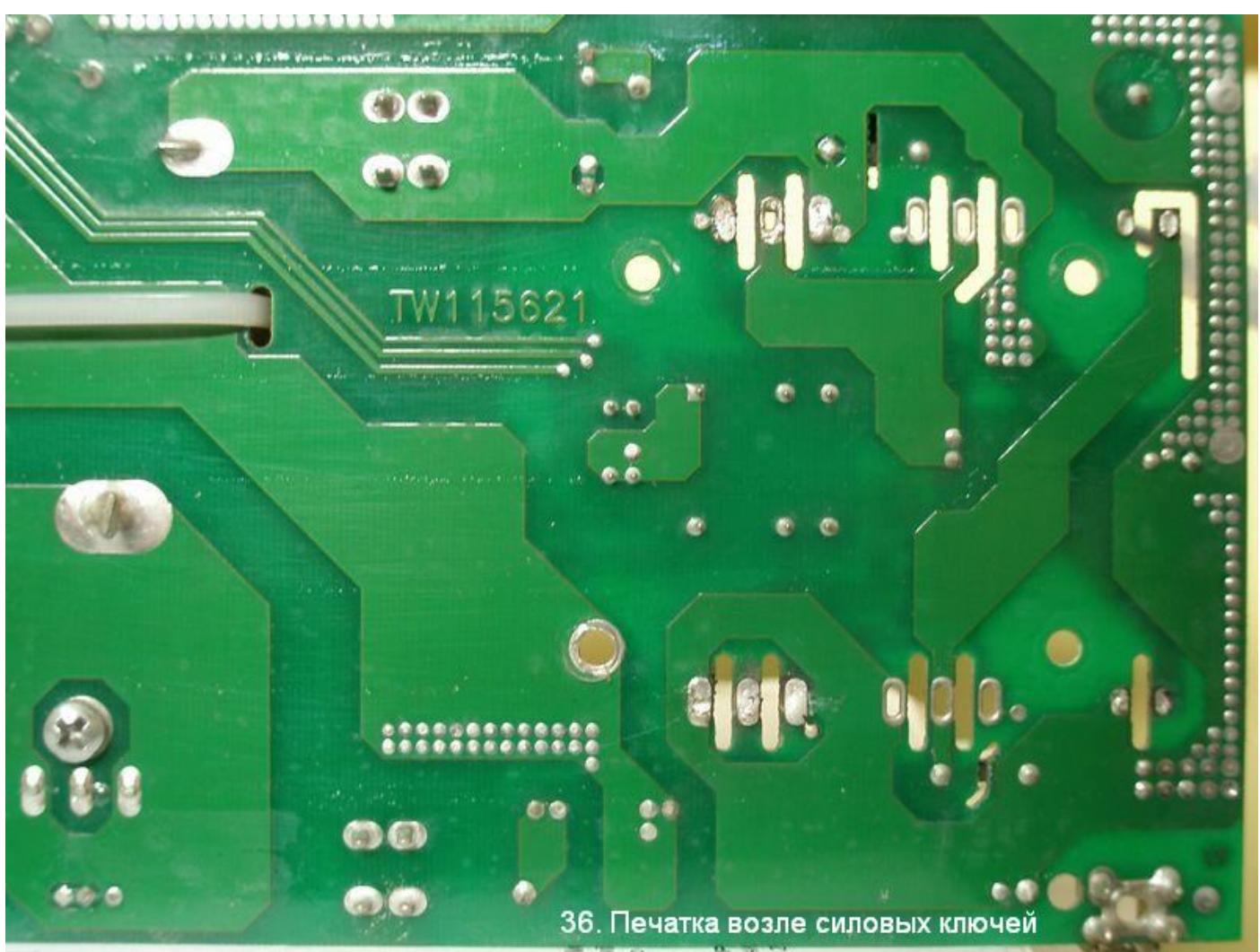


36. Печатка возле силовых ключей

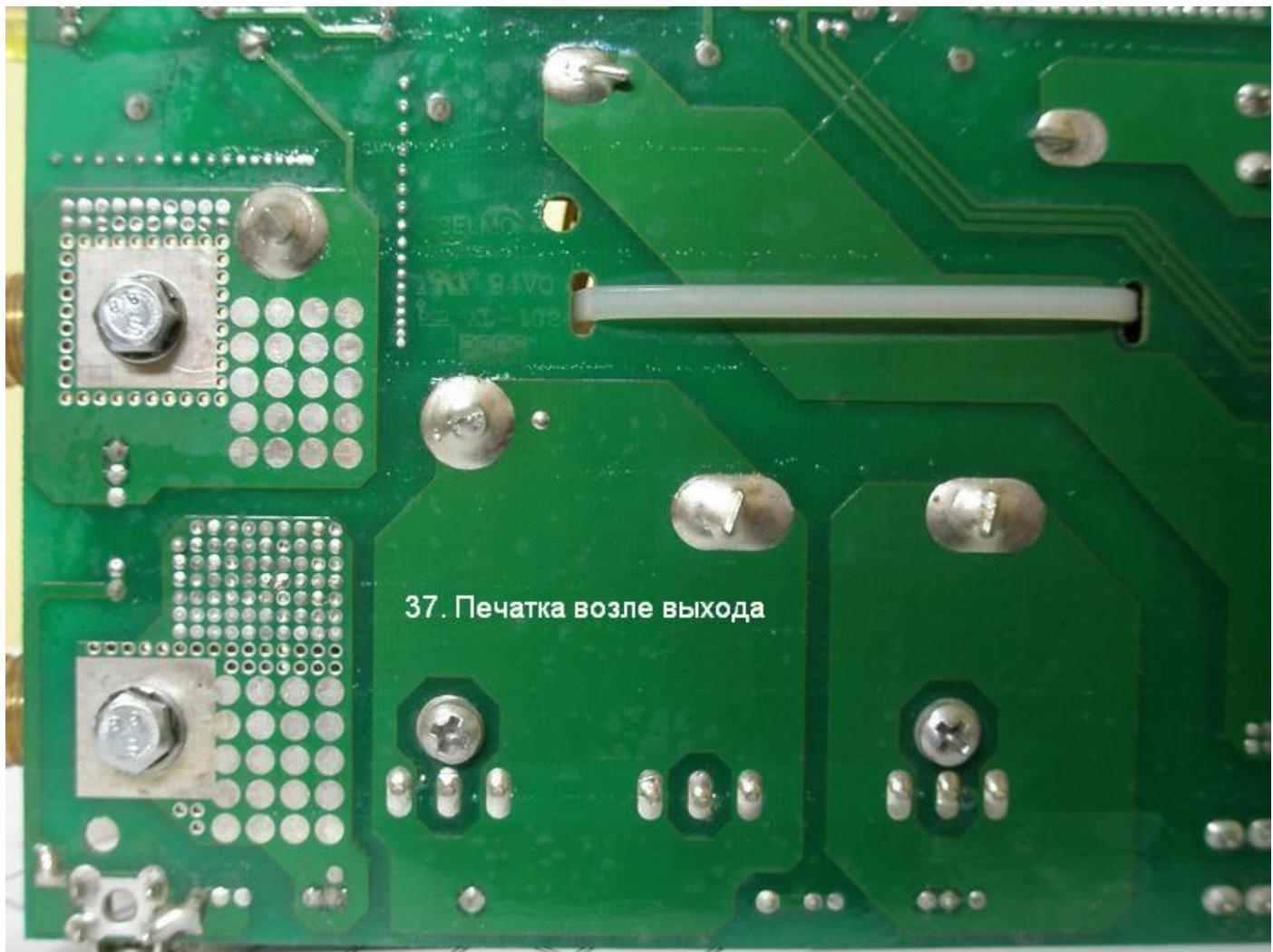

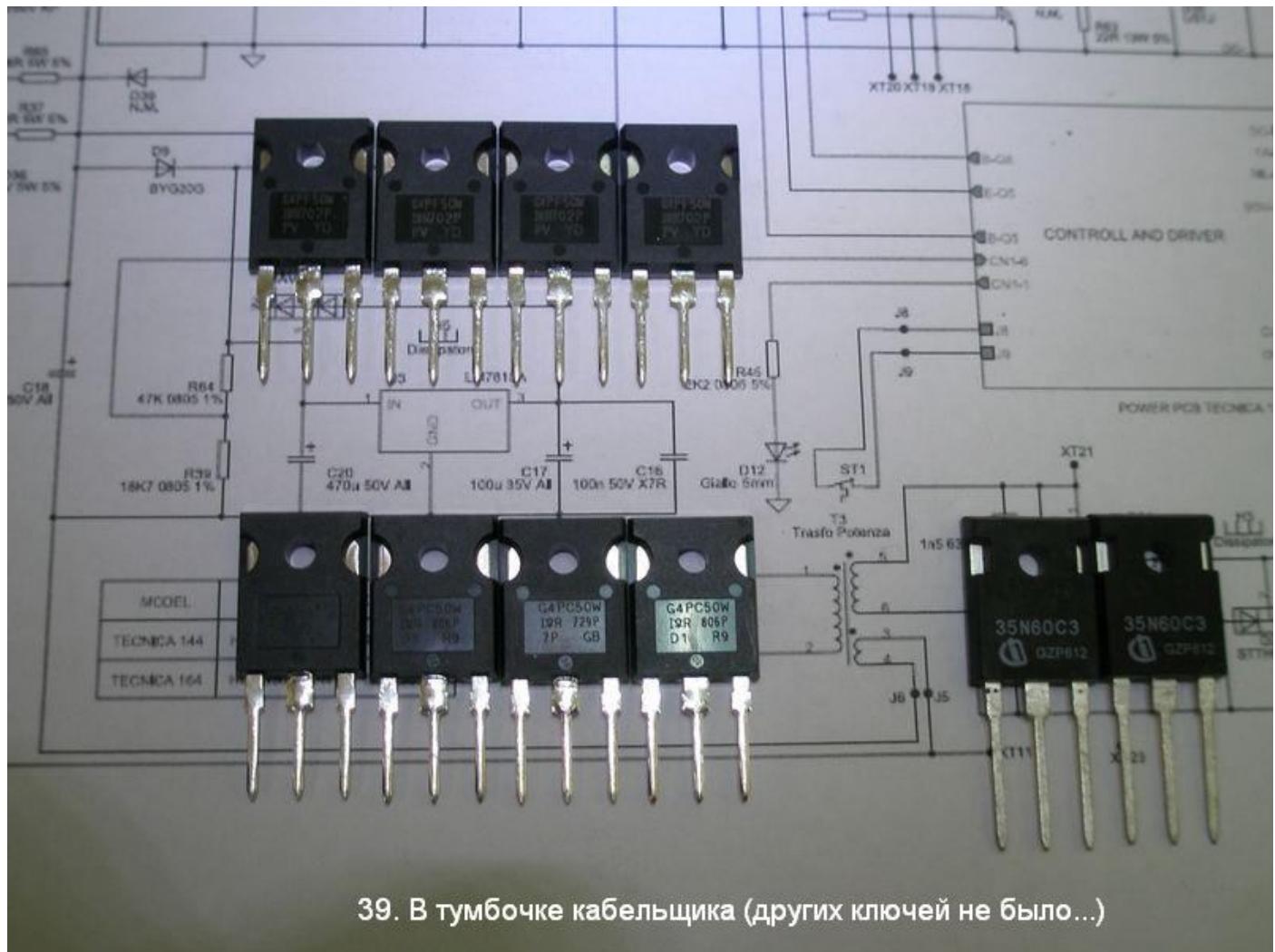

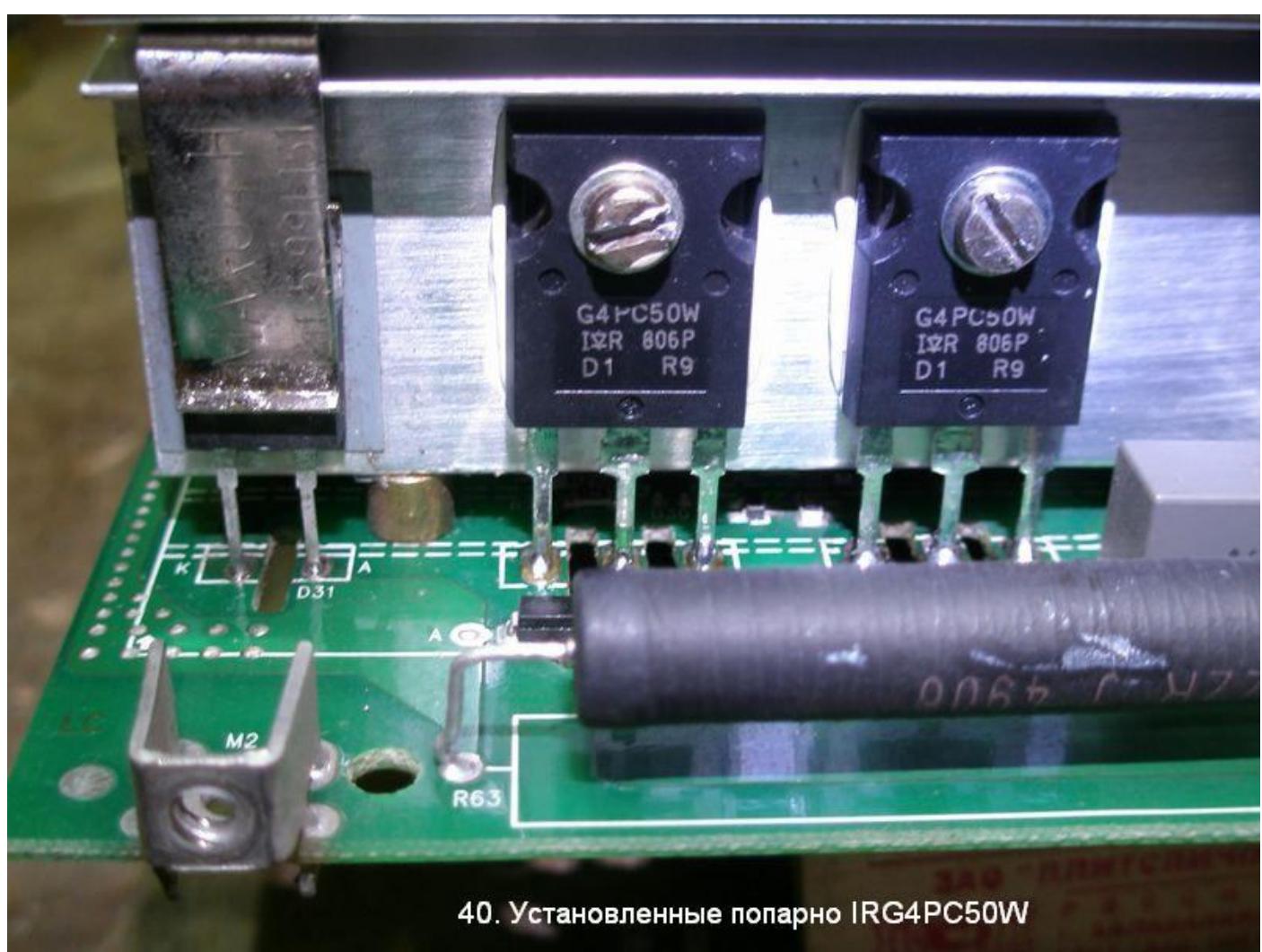39. В тумбочке кабельщика (других ключей не было...)




40. Установленные попарно IRG4PC50W





43. На шасси - 3

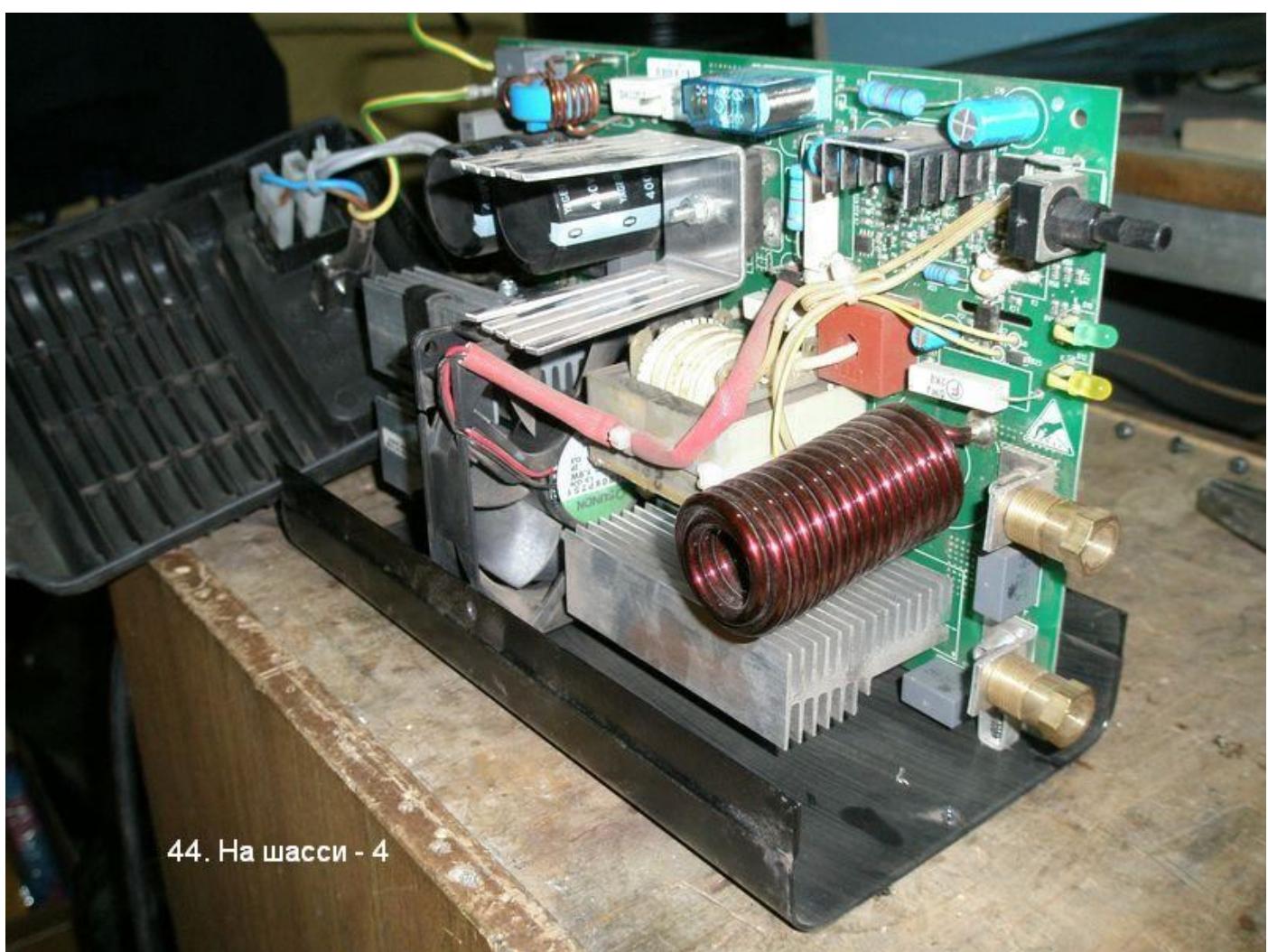

44. На шасси - 4


45. Аппарат включен в сеть через лампу 100Вт.

На аппарате 190вольт, на лампе 50вольт,
в сети 230вольт (издержки мультиметра)
сфотано без вспышки




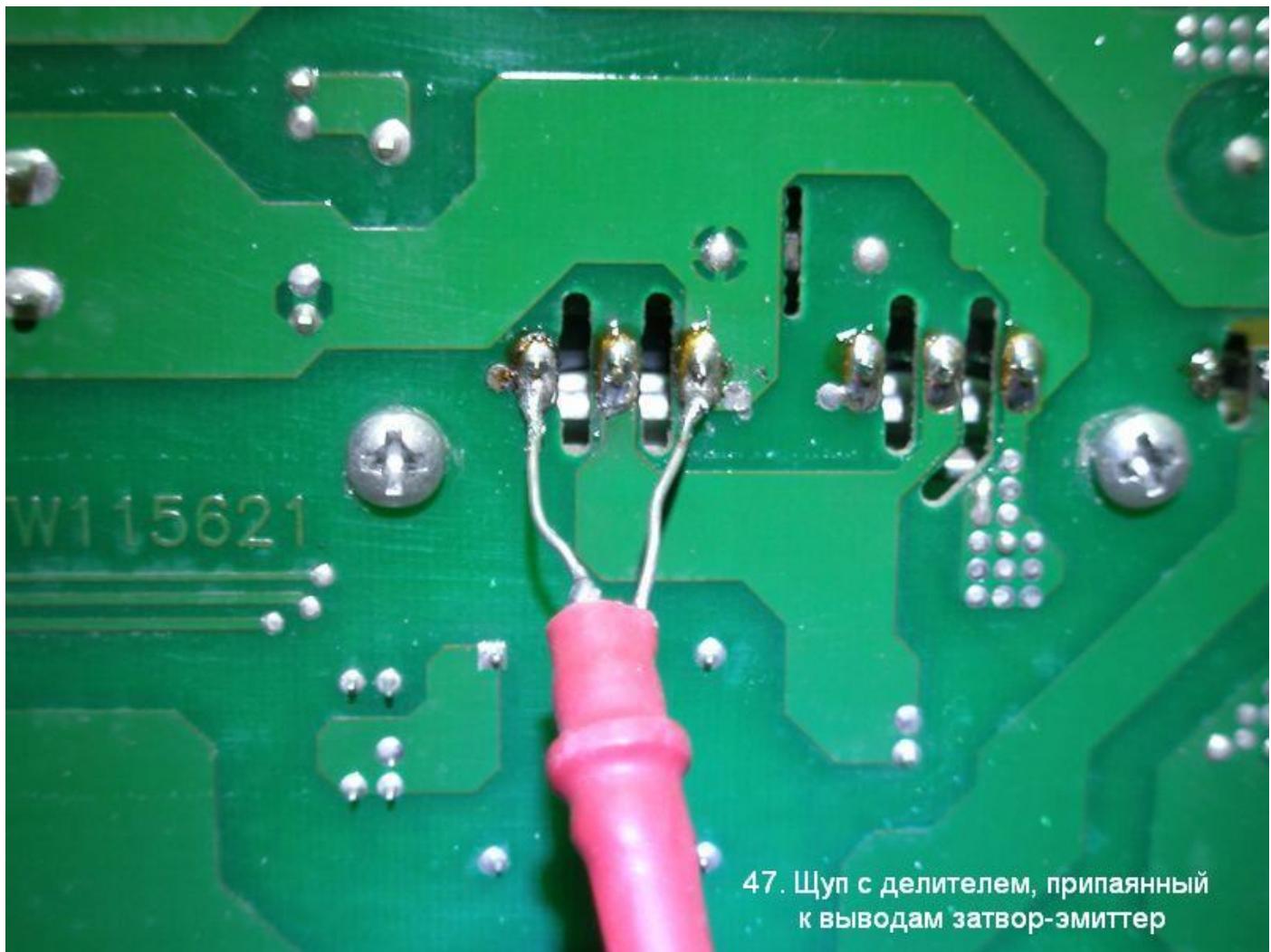46. То же, что и предыдущее, но сфотано
уже со вспышкой. Предыдущий снимок больше
отражает реальность - на самом деле
нить лампы просто ярко-красная.





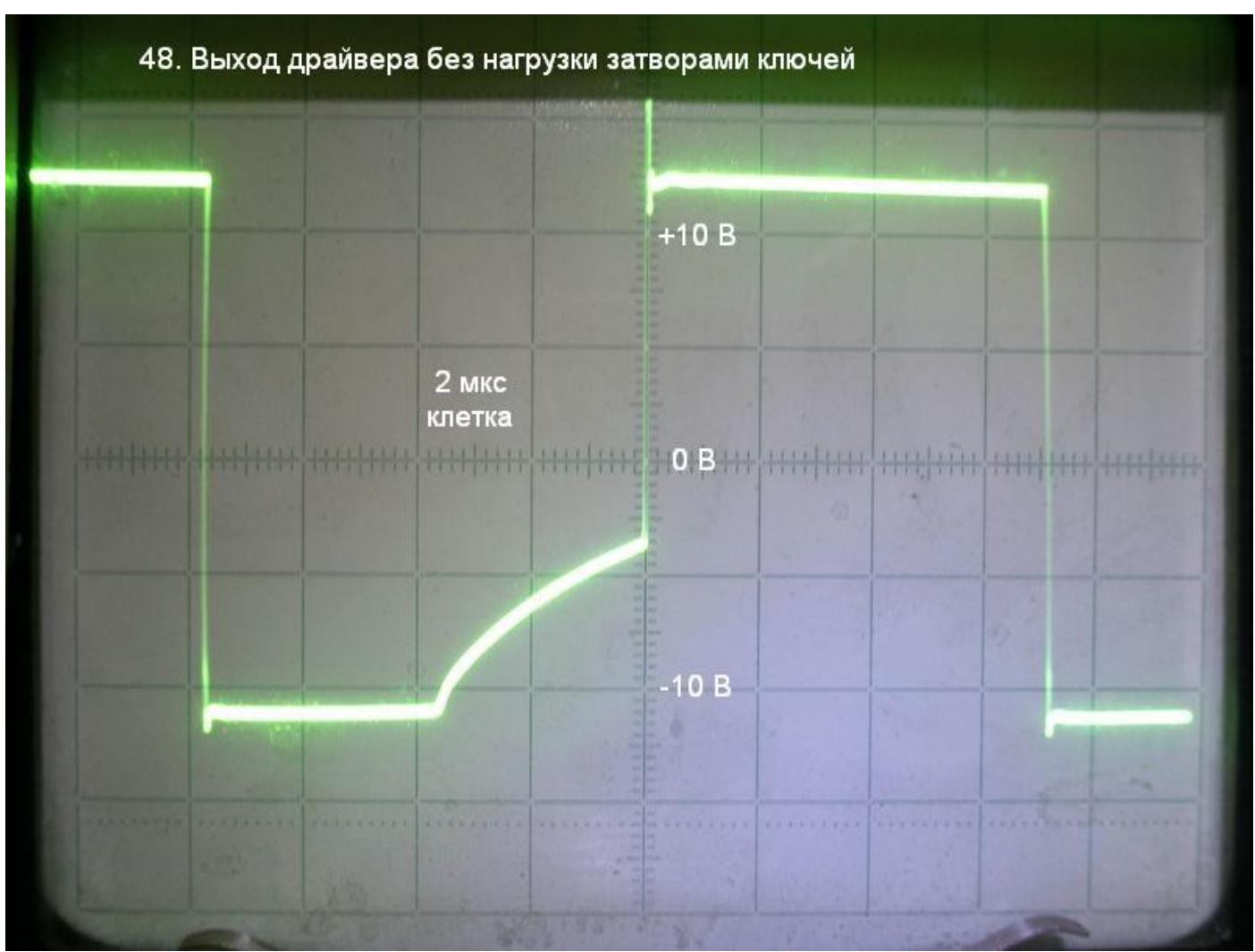
48. Выход драйвера без нагрузки затворами ключей



49. Выход драйвера без нагрузки затворами ключей (фронт)



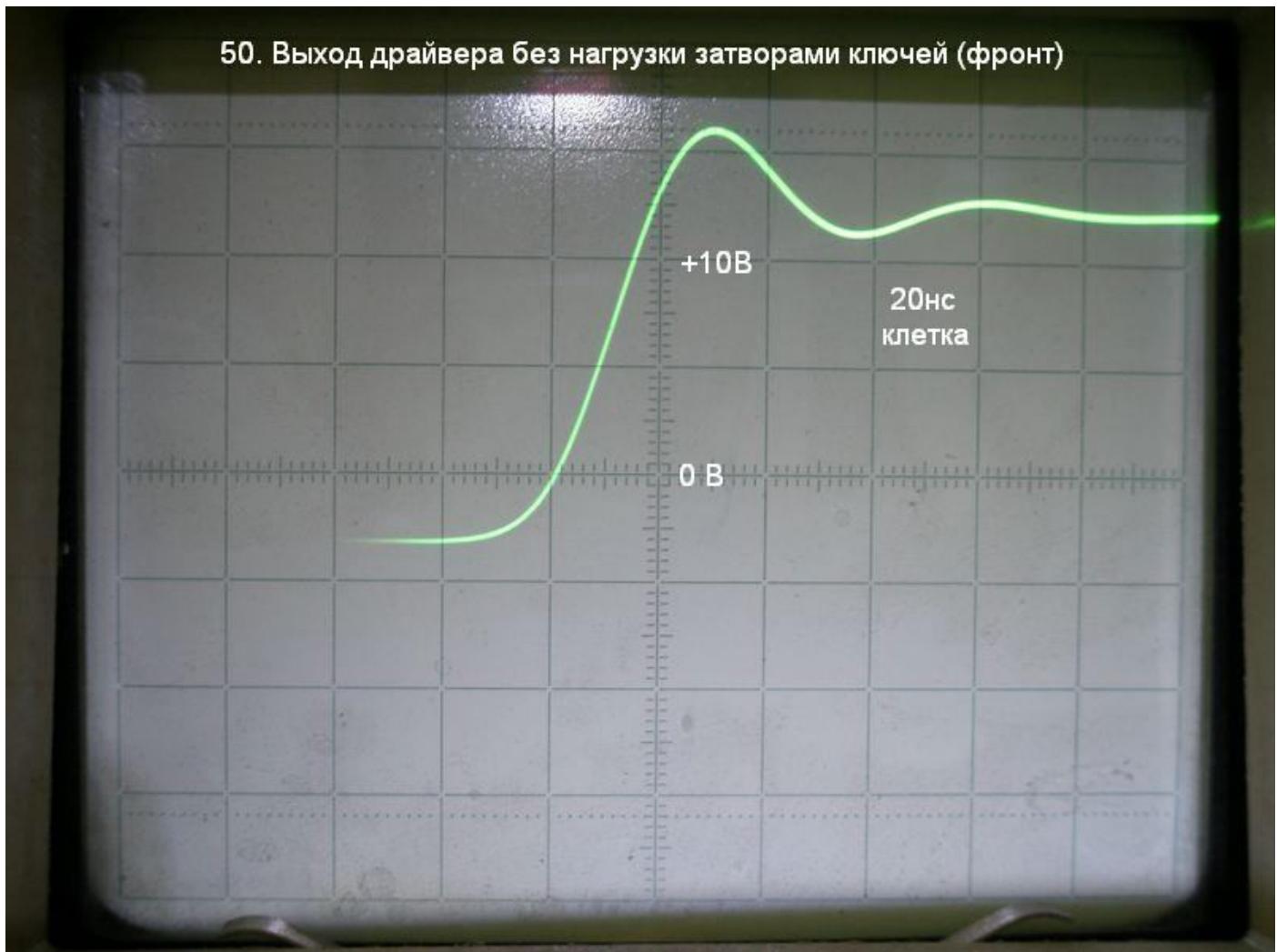50. Выход драйвера без нагрузки затворами ключей (фронт)



51. Выход драйвера без нагрузки затворами ключей (спад)



52. Выход драйвера без нагрузки затворами ключей (спад)




53. Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W



54. Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W (фронт)



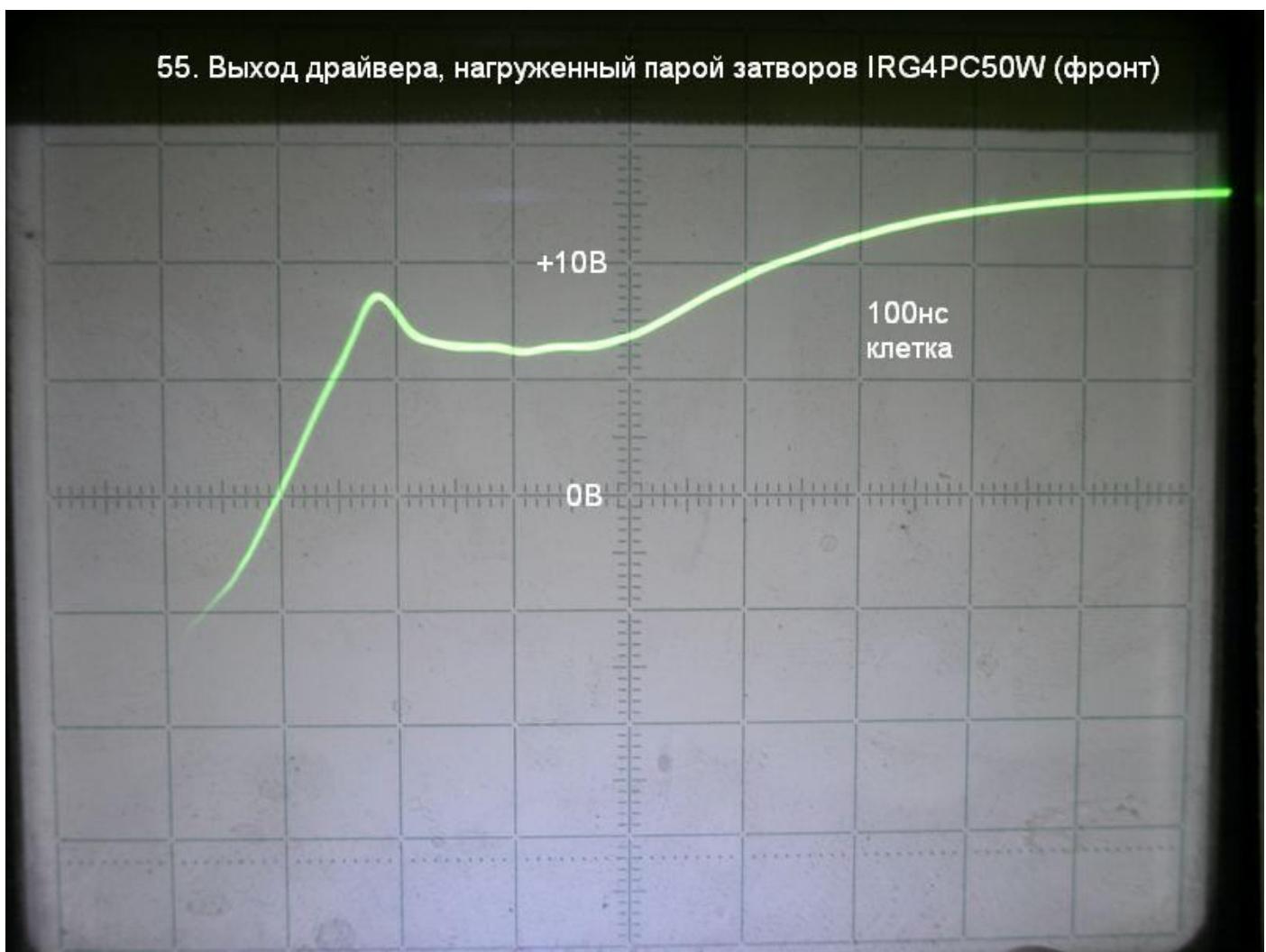
55. Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W (фронт)




56. Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W (спад)



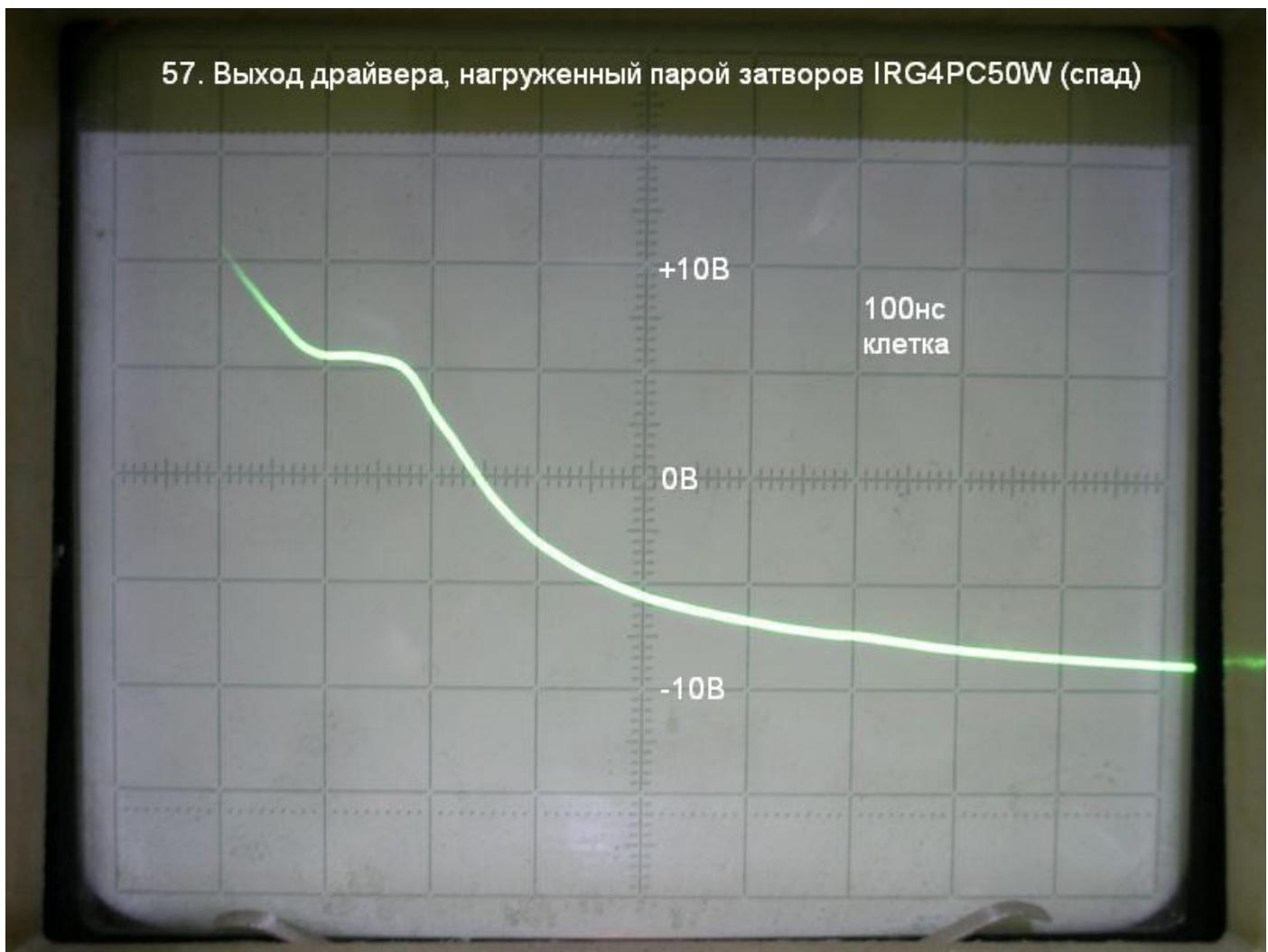
57. Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W (спад)



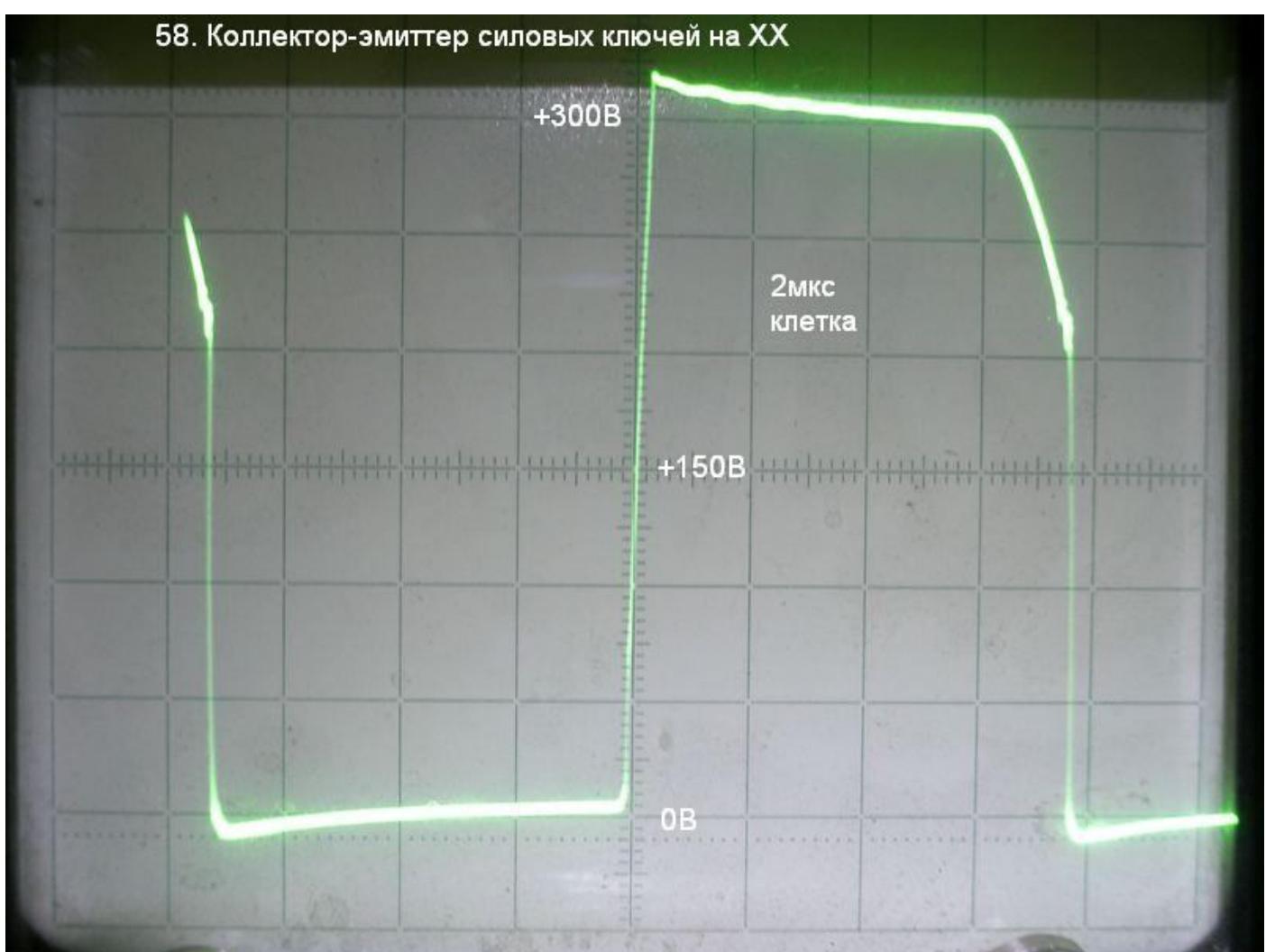58. Коллектор-эмиттер силовых ключей на ХХ



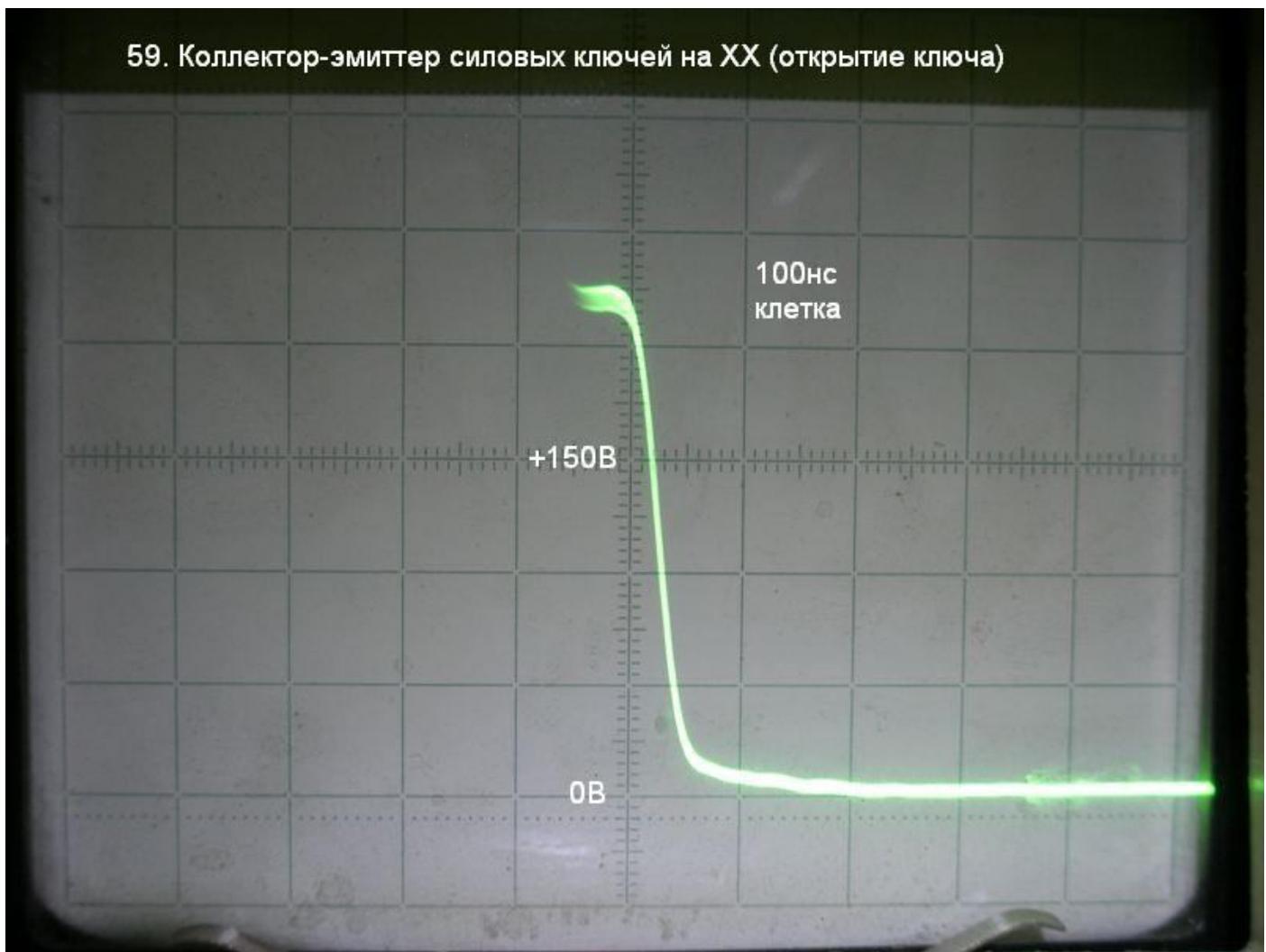
59. Коллектор-эмиттер силовых ключей на ХХ (открытие ключа)



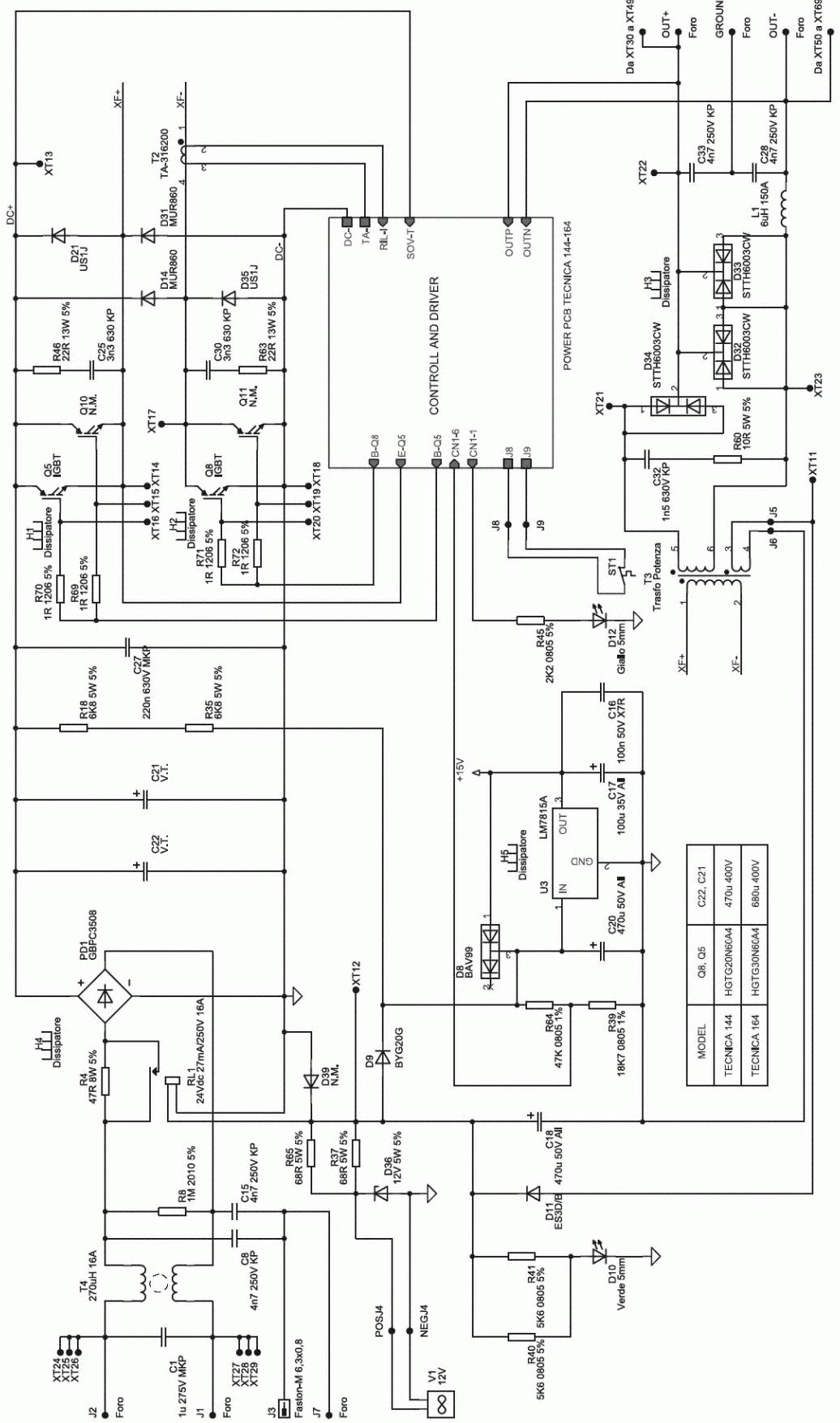60. Коллектор-эмиттер силовых ключей на ХХ (закрытие ключа)



Wiring diagram power board – power supply



Wiring diagram power board – driver / control

